

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 4

BỘ XỬ LÝ (THE PROCESSOR)

CHƯƠNG 4

BỘ XỬ LÝ (THE PROCESSOR)

- **Phần 1. Xây dựng đường truyền dữ liệu (Datapath)**
- **Phần 2. Kỹ thuật ống dẫn (Pipeline)**

Nội dung phần 1

1. Giới thiệu
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. Xây dựng đường truyền dữ liệu (datapath) đơn giản
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

Nội dung

- 1. Giới thiệu**
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. Xây dựng đường truyền dữ liệu (datapath) đơn giản
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

❖ Hiệu suất của một máy tính được xác định bởi ba yếu tố:

- Tổng số câu lệnh
 - Chu kỳ xung clock
 - Số chu kỳ xung clock trên một lệnh
(Clock cycles per instruction – CPI)
- Được xác định bởi trình biên dịch và kiến trúc tập lệnh
- Được xác định bởi quá trình hiện thực bộ xử lý

❖ Mục đích chính của chương này:

- Giải thích quy tắc hoạt động và hướng dẫn xây dựng datapath cho một bộ xử lý chứa một số lệnh đơn giản (giống kiến trúc tập lệnh dạng MIPS), gồm hai ý chính:
 - Thiết kế datapath
 - Hiện thực datapath đã thiết kế

MIPS (bắt nguồn từ chữ viết tắt của ‘Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages’) là một kiến trúc tập lệnh dạng RISC, được phát triển bởi MIPS Technologies (trước đây là MIPS Computer Systems, Inc.)

Chương này chỉ xem xét 8 lệnh trong 3 nhóm chính của tập lệnh MIPS:

- Nhóm lệnh tham khảo bộ nhớ (**lw** và **sw**)
- Nhóm lệnh liên quan đến logic và số học (**add**, **sub**, **AND**, **OR**, và **slt**)
- Nhóm lệnh nhảy (Lệnh nhảy với điều kiện bằng **beq**)

Tổng quan các lệnh cần xem xét:

Nhóm lệnh tham khảo bộ nhớ:

Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Truy xuất bộ nhớ để đọc/ghi dữ liệu

Nhóm lệnh logic và số học:

Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Ghi dữ liệu vào thanh ghi


Nhóm lệnh nhảy:

Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Chuyển đến địa chỉ lệnh tiếp theo dựa trên kết quả so sánh

Giới thiệu

Hình ảnh datapath của một bộ xử lý với 8 lệnh MIPS: *add*, *sub*, *AND*, *OR*, *slt*, *lw*, *sw* và *beq*

Nạp lệnh

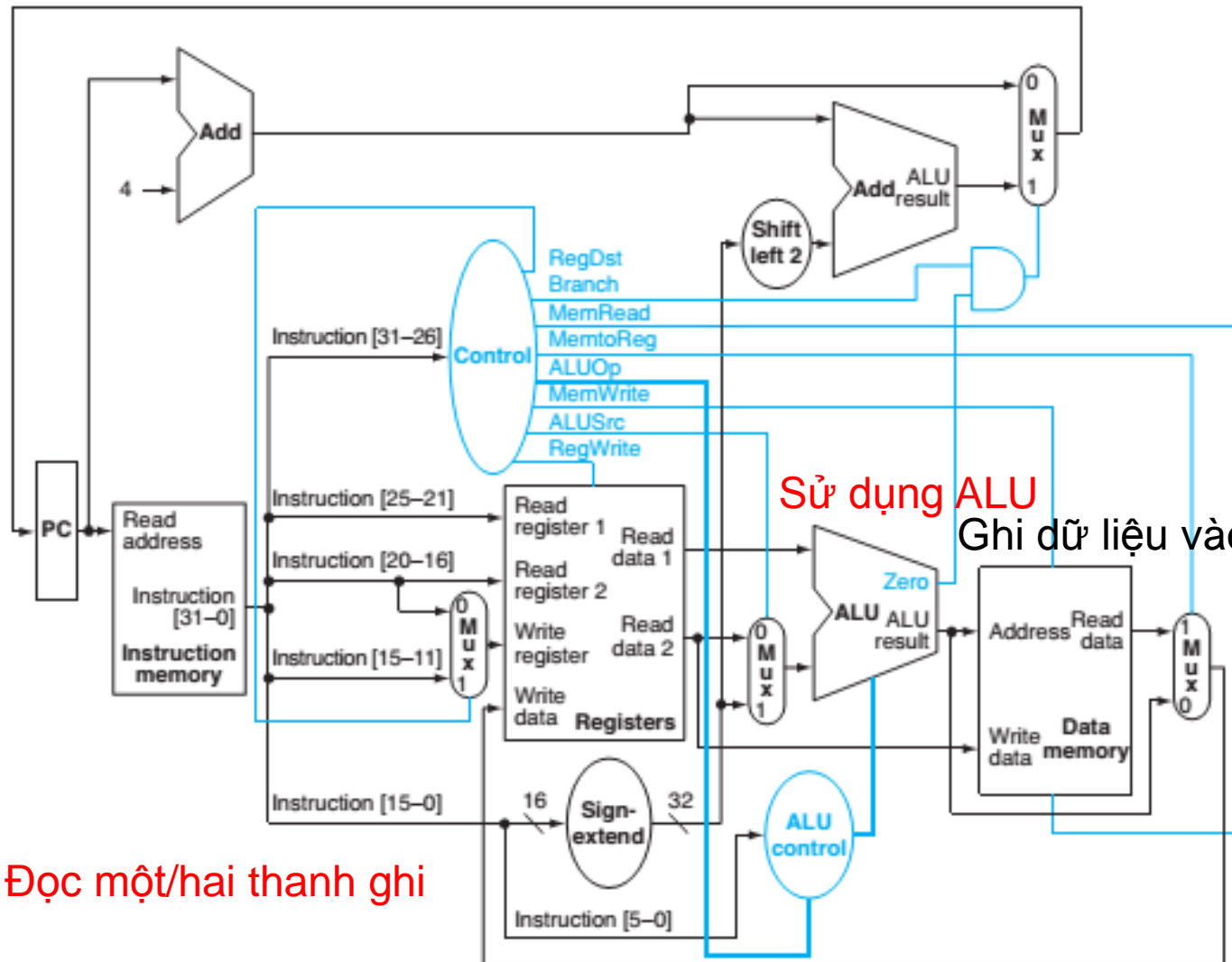

Sử dụng ALU

Ghi dữ liệu vào thanh ghi

Đọc một/hai thanh ghi

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. Xây dựng đường truyền dữ liệu (datapath) đơn giản
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

Quy ước thiết kế

Phần này nhắc lại các khái niệm:

❖ **Mạch tổ hợp (Combinational): ALU**



❖ **Mạch tuần tự (Sequential): instruction/data memories và thanh ghi**

❖ **Tín hiệu điều khiển (Control signal)**

❖ **Tín hiệu dữ liệu (Data signal)**

- **Asserted (assert):** Khi tín hiệu ở mức cao hoặc 'true'
- **Deasserted (deassert):** Khi tín hiệu ở mức thấp hoặc 'false'

❖ **Bus**

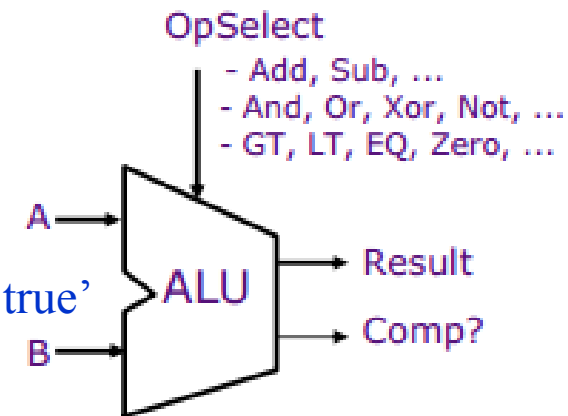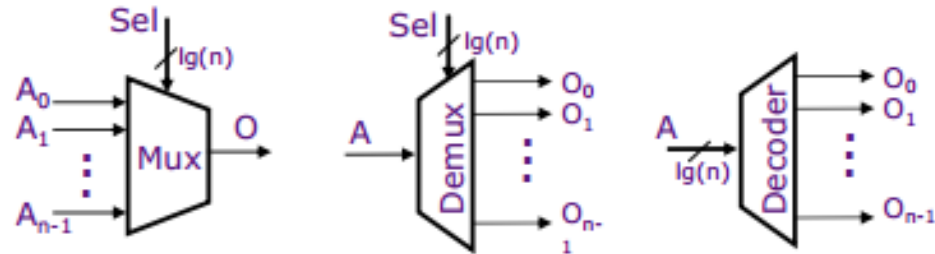


Nội dung

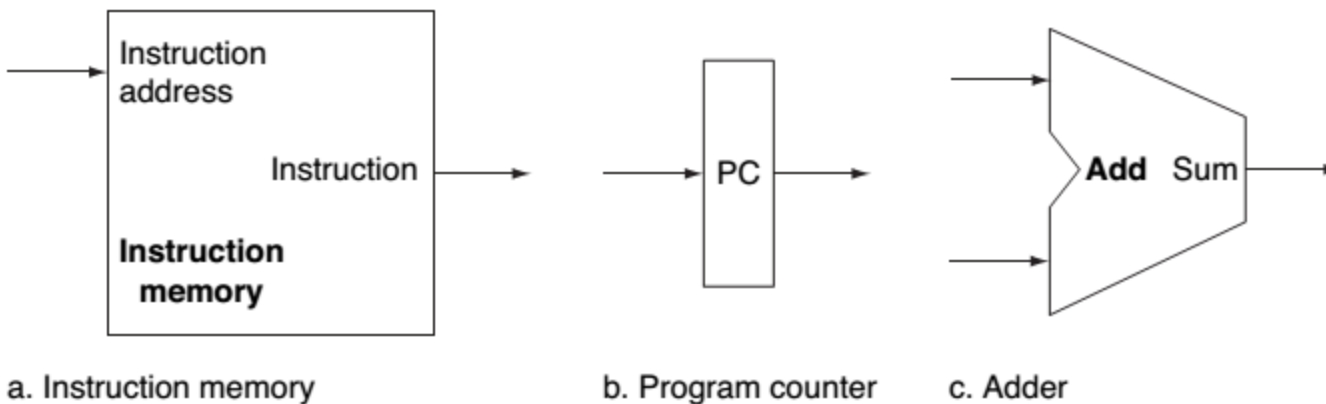
1. Giới thiệu
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. **Xây dựng đường truyền dữ liệu (datapath) đơn giản**
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

Xây dựng Datapath

- ❖ **Các thành phần trong một datapath bao gồm:** *bộ nhớ lệnh và dữ liệu (instruction and data memories), tập các thanh ghi (register file/registers), ALU và bộ cộng (Adders).*
- ❖ **Program Counter (PC):** là thanh ghi chứa địa chỉ của lệnh đang được thực thi trong chương trình
- ❖ **Tập các thanh ghi:** Là một mạch tuần tự chứa tập hợp các thanh ghi. Việc truy xuất đọc/ghi lên mỗi thanh ghi được thực hiện bằng cách cung cấp chỉ số thanh ghi đó (mỗi thanh ghi có một chỉ số riêng, cũng được xem là địa chỉ thanh ghi)




Xây dựng Datapath

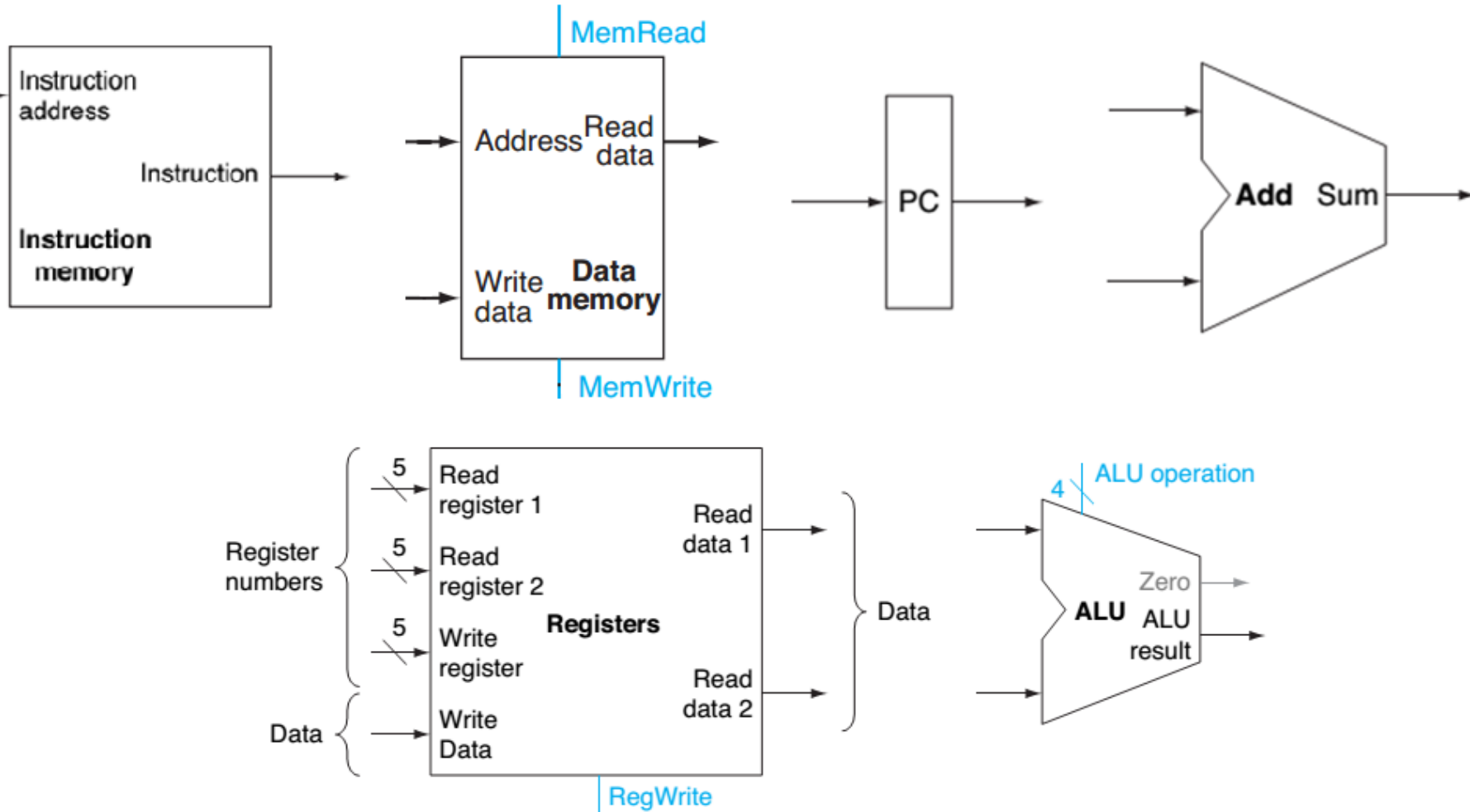

Tập các thanh ghi

Xây dựng Datapath

1. Nạp lệnh

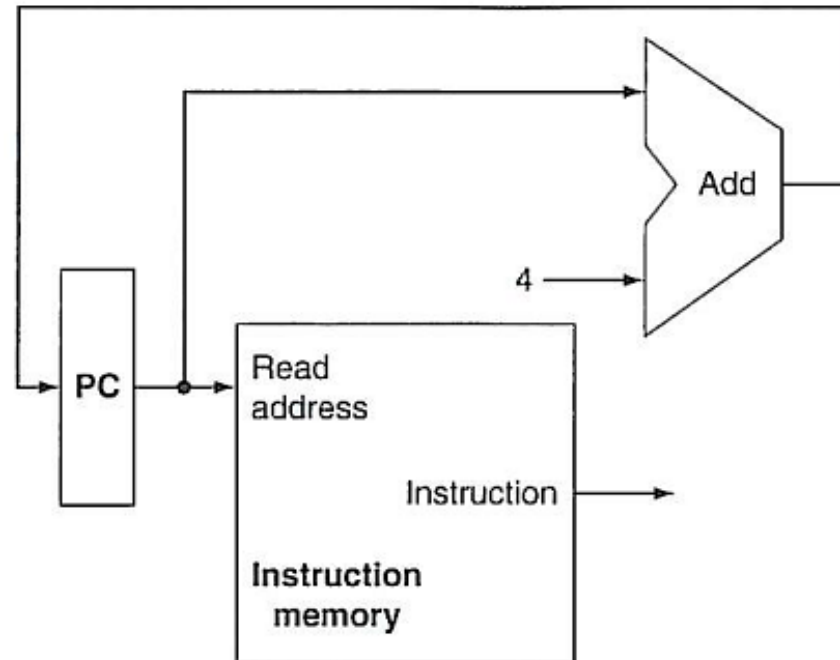


Một phần hình ảnh của datapath, được sử dụng cho quá trình nạp lệnh và sau đó tăng con lên 4 của con trỏ PC

Xây dựng Datapath

2. Nhóm lệnh logic và số học (*add, sub, AND, OR and slt*)

Ví dụ: *add \$t₁, \$t₂, \$t₃*


Field	0	rs	rt	rd	shamt	funct
Bit positions	31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

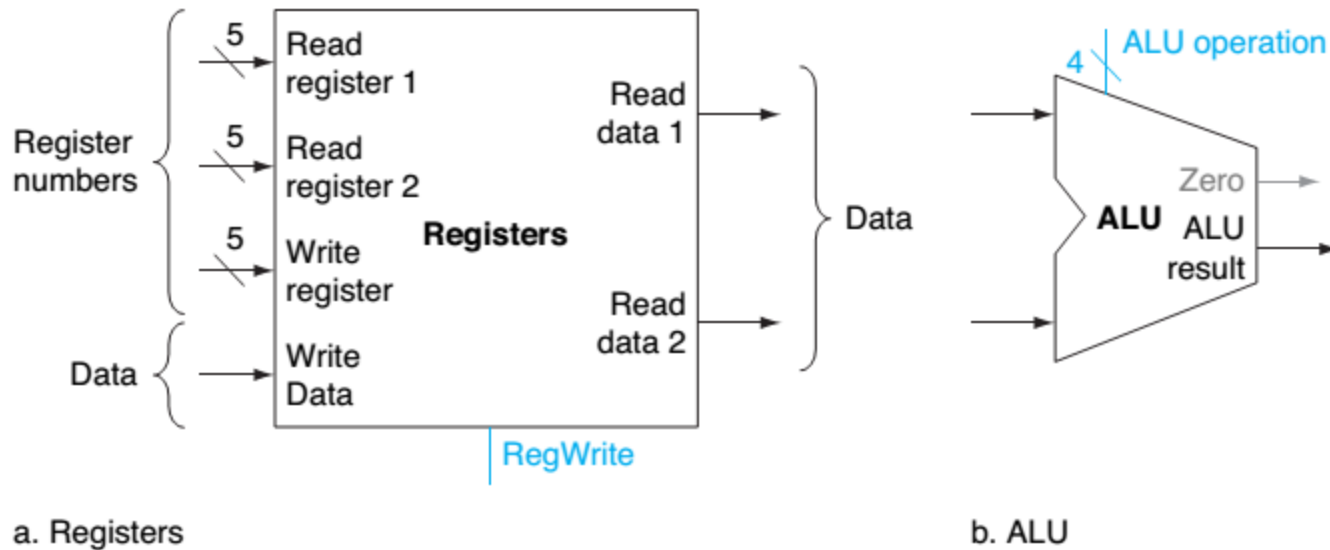

Hai thành phần cần để hiện thực các lệnh thuộc nhóm logic và số học là tập thanh ghi và ALU

Xây dựng Datapath

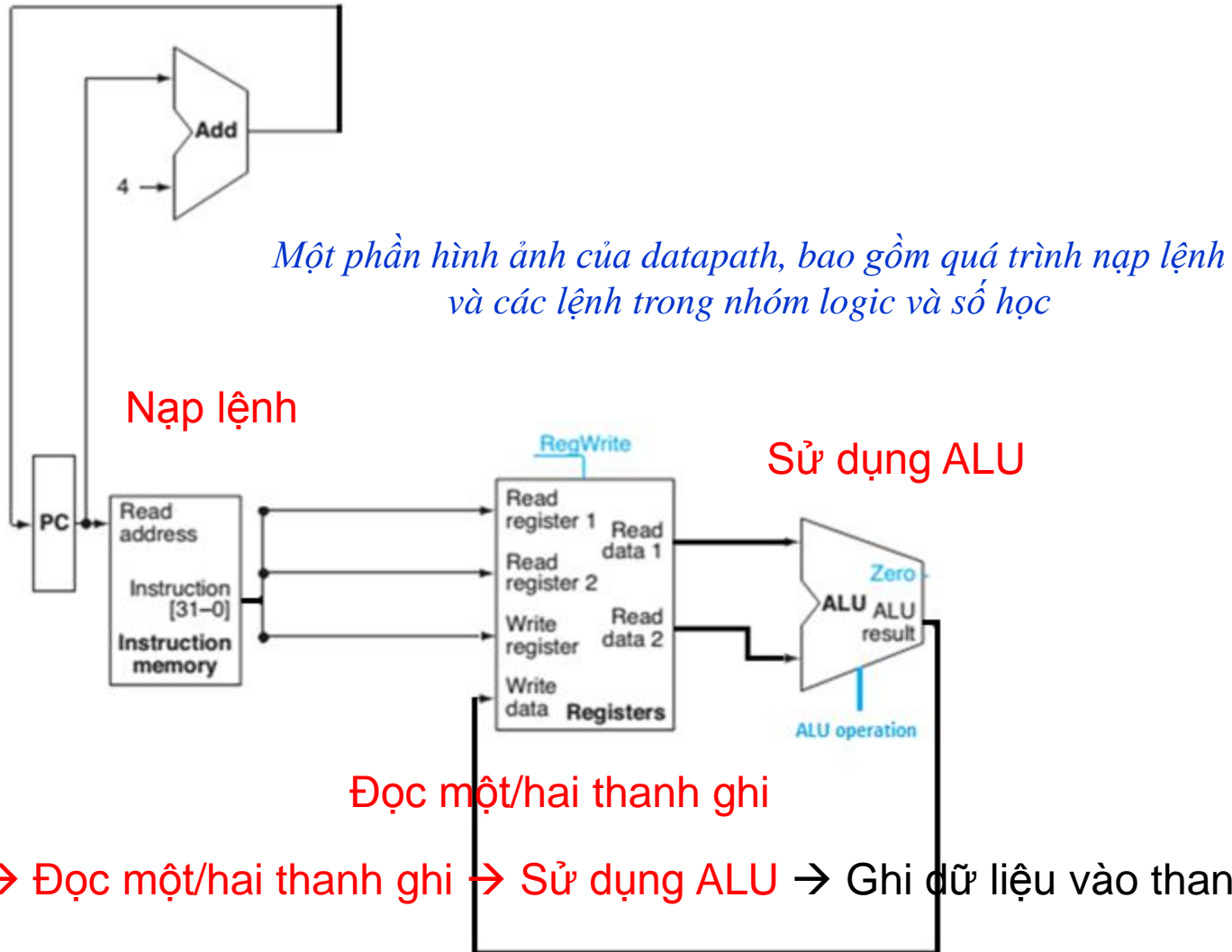2. Nhóm lệnh logic và số học (*add, sub, AND, OR* and *slt*)



Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Ghi dữ liệu vào thanh ghi


Xây dựng Datapath

3. Nhóm lệnh tham khảo bộ nhớ (*lw* và *sw*)

Ví dụ: *lw \$s1, offset_value(\$t2)*

sw \$s1, offset_value(\$t2)

Field	35 or 43	rs	rt	address
Bit positions	31:26	25:21	20:16	15:0

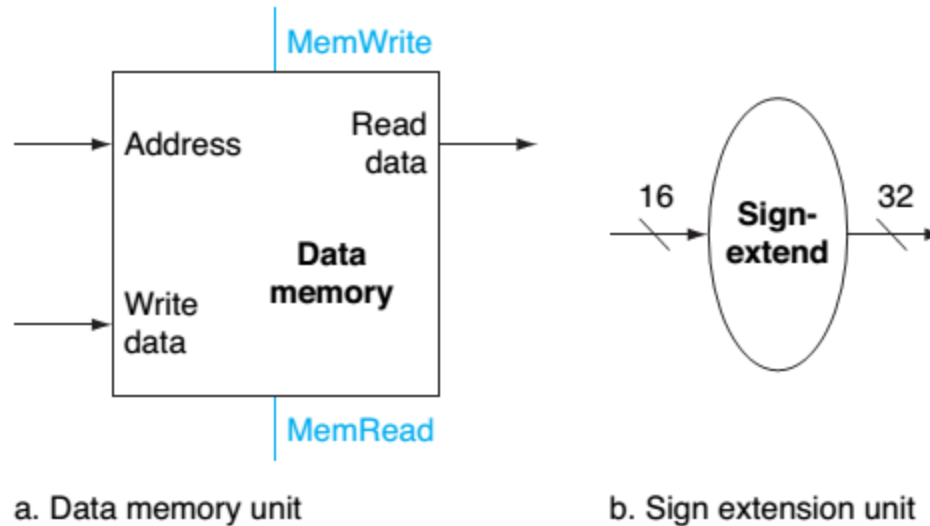

Ngoài register file và ALU, hai thành phần cần thêm vào trong datapath khi có nhóm lệnh tham khảo bộ nhớ là bộ nhớ dữ liệu và khối mở rộng dấu (Sign-extend)


Xây dựng Datapath

4. Nhóm lệnh nhảy (beq)

Example: beq \$t₁, \$t₂, offset


Field	4	rs	rt	address
Bit positions	31:26	25:21	20:16	15:0

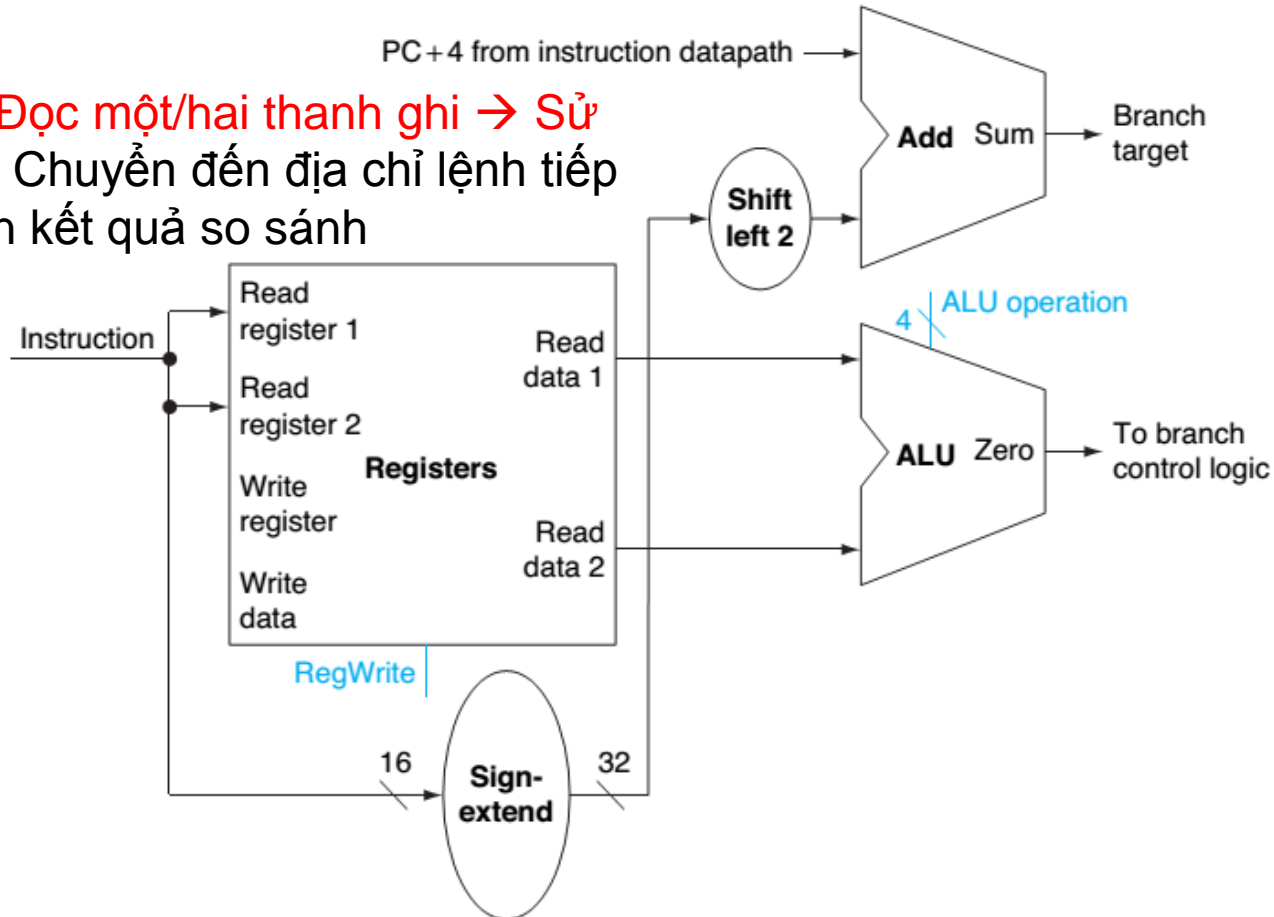Nạp lệnh → Đọc một/hai thanh ghi → Sử dụng ALU → Chuyển đến địa chỉ lệnh tiếp theo dựa trên kết quả so sánh



Một phần hình ảnh của datapath cho lệnh beq. Trong đó, ALU được sử dụng để tính toán điều kiện nhảy và bộ cộng dùng để tính địa chỉ của lệnh sẽ nhảy đến.

Xây dựng Datapath

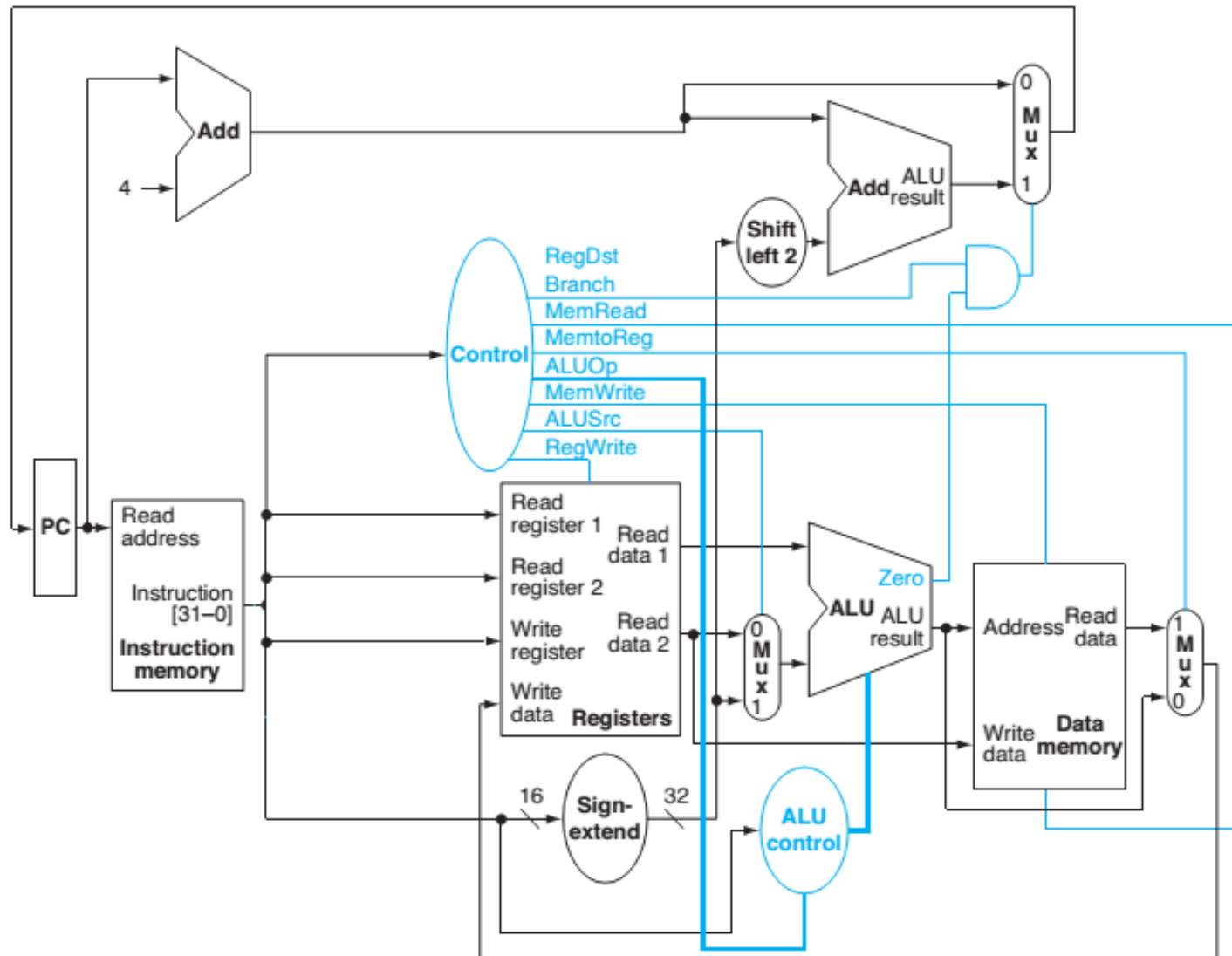

Datapath hoàn chỉnh cho nhóm 8 lệnh: add, sub, and, or, slt, lw, sw và beq

Bài tập

□ Cho các lệnh sau, dựa vào sơ đồ khối hình 4.2:

- AND Rd, Rs, Rt $\text{Reg[Rd]} = \text{Reg[Rs]} \text{ AND } \text{Reg[Rt]}$
- SW Rt, Offs(Rs) $\text{Mem}[\text{Reg[Rs]} + \text{Offs}] = \text{Reg[Rt]}$

□ Xác định các giá trị tín hiệu cho từng lệnh trên

□ Các khối sử dụng thực hiện cho lệnh trên.

- ❑ Different execution units and blocks of digital logic have different latencies (time needed to do their work). In Figure 4.2 there are seven kinds of major blocks. Latencies of blocks along the critical (longest-latency) path for an instruction determine the minimum latency of that instruction. For the remaining three problems in this exercise, assume the following resource latencies:

	I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem	Control
a.	200ps	70ps	20ps	90ps	90ps	250ps	40ps
b.	750ps	200ps	50ps	250ps	300ps	500ps	300ps


- ❑ What is the critical path for an MIPS AND instruction?
- ❑ What is the critical path for an MIPS load (LW) instruction?
- ❑ What is the critical path for an MIPS BEQ instruction?

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Nhắc lại các quy ước thiết kế logic
3. Xây dựng đường truyền dữ liệu (datapath) đơn giản
4. Hiện thực datapath đơn chu kỳ

Hiện thực datapath

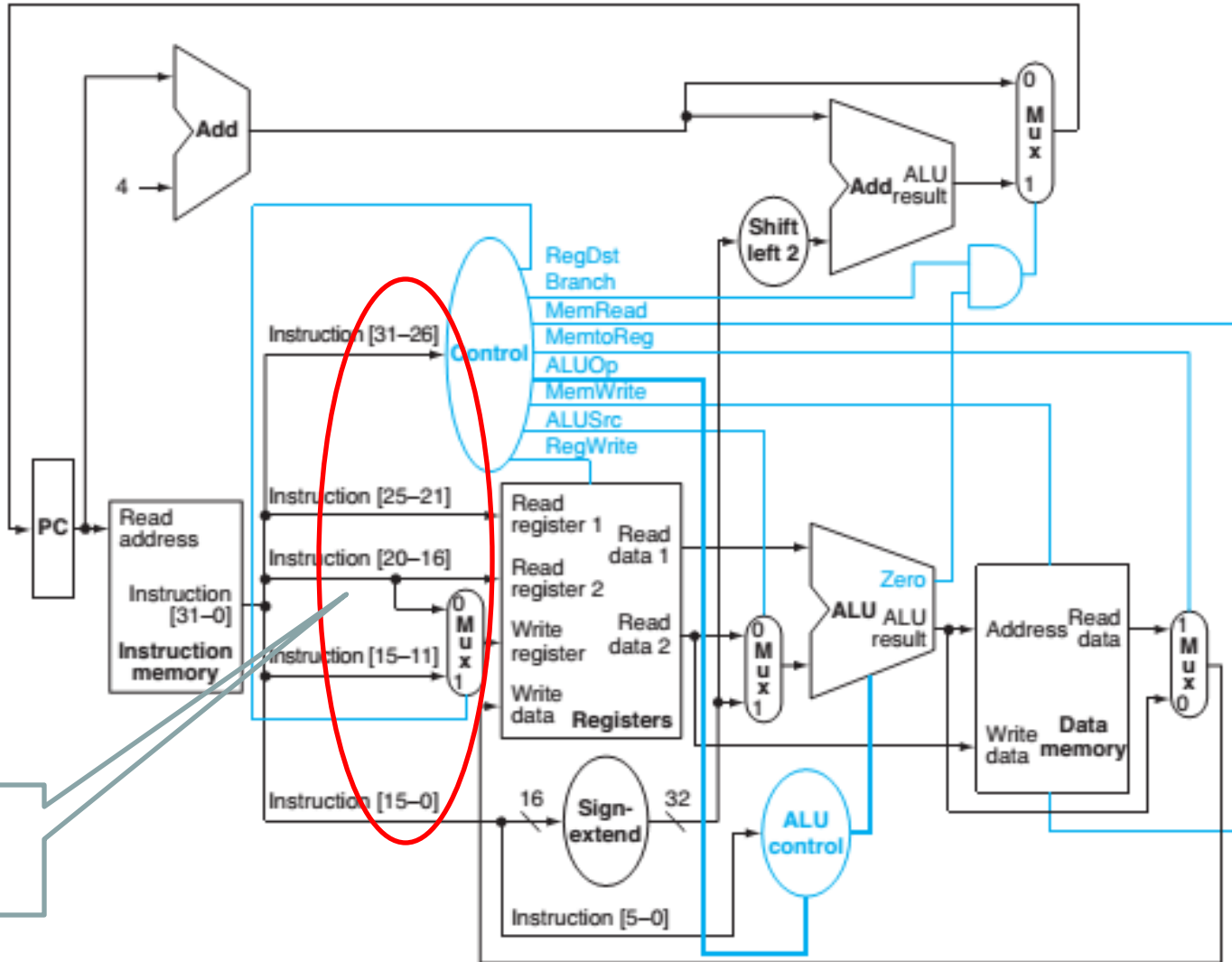1. Inputs của khối “Registers”, “Control” và “Sign-extend”



???

Datapath với đầy đủ dữ liệu input cho từng khối

Hiện thực datapath

Field	0	rs	rt	rd	shamt	funct
Bit positions	31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0

a. R-type instruction

Field	35 or 43	rs	rt	address
Bit positions	31:26	25:21	20:16	15:0


b. Load or store instruction

Field	4	rs	rt	address
Bit positions	31:26	25:21	20:16	15:0

c. Branch instruction

- ❖ Trường op (hay opcode) luôn chứa bits từ 31:26.
- ❖ Hai thanh ghi dùng để đọc trong tất cả các lệnh luôn luôn là rs và rt, tại vị trí bits từ 25:21 và 20:26.
- ❖ Thanh ghi nền cho lệnh load và store luôn là rs và tại vị trí bits 25:21.
- ❖ 16 bits offset cho *beq*, *lw* và *sw* thì luôn tại vị trí 15:0.
- ❖ Các thanh ghi đích dùng để ghi kết quả vào ở hai vị trí: Với *lw*, thanh ghi đích tại vị trí bits từ **20:16 (rt)**, trong khi với nhóm lệnh logic và số học, thanh ghi đích ở vị trí **15:11 (rd)**. Vì vậy, một multiplexor cần sử dụng ở đây để lựa chọn thanh ghi nào sẽ được ghi.


Hiện thực datapath

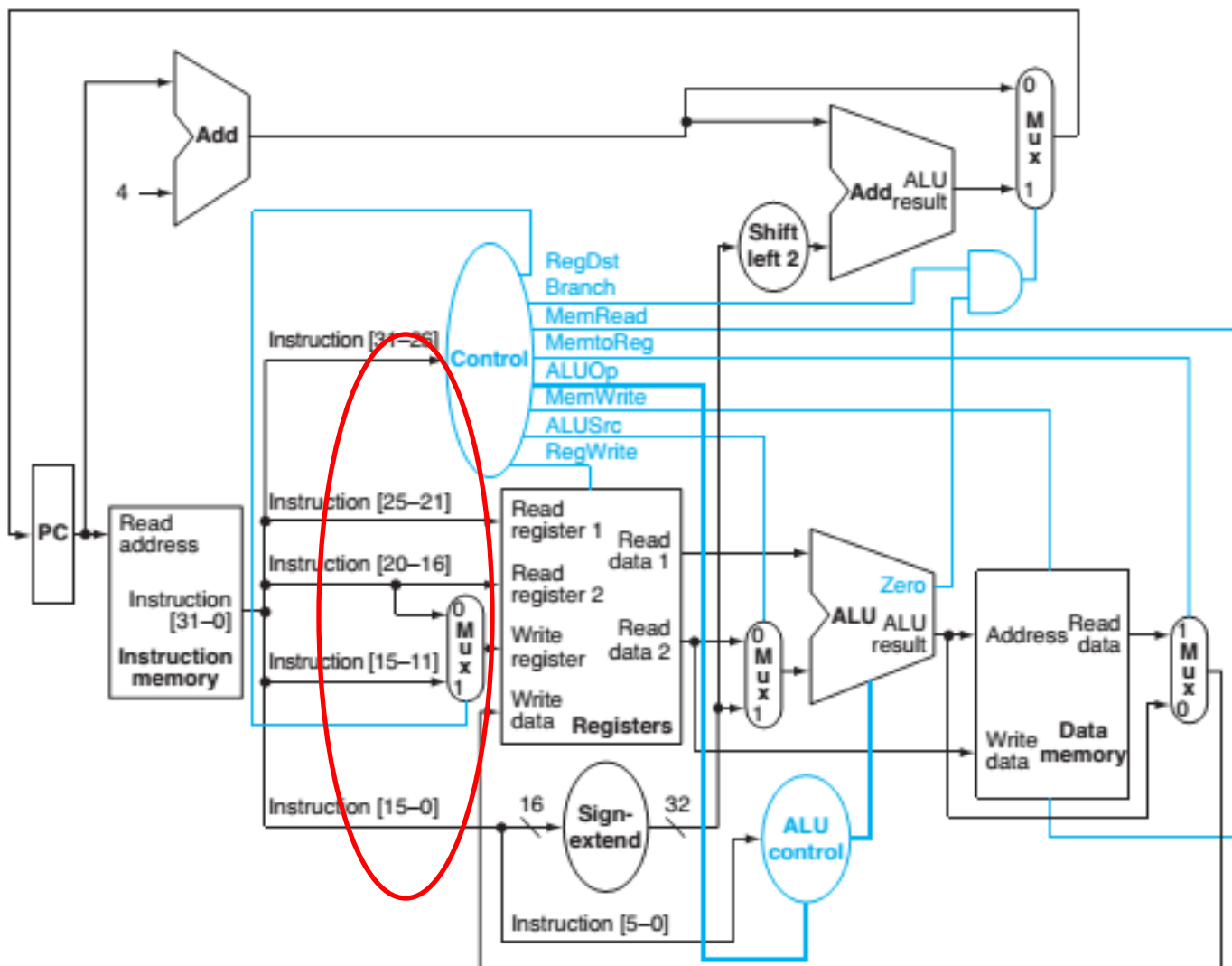

Datapath với đầy đủ dữ liệu input cho từng khối

Hiện thực datapath

2. Khối “ALU Control”

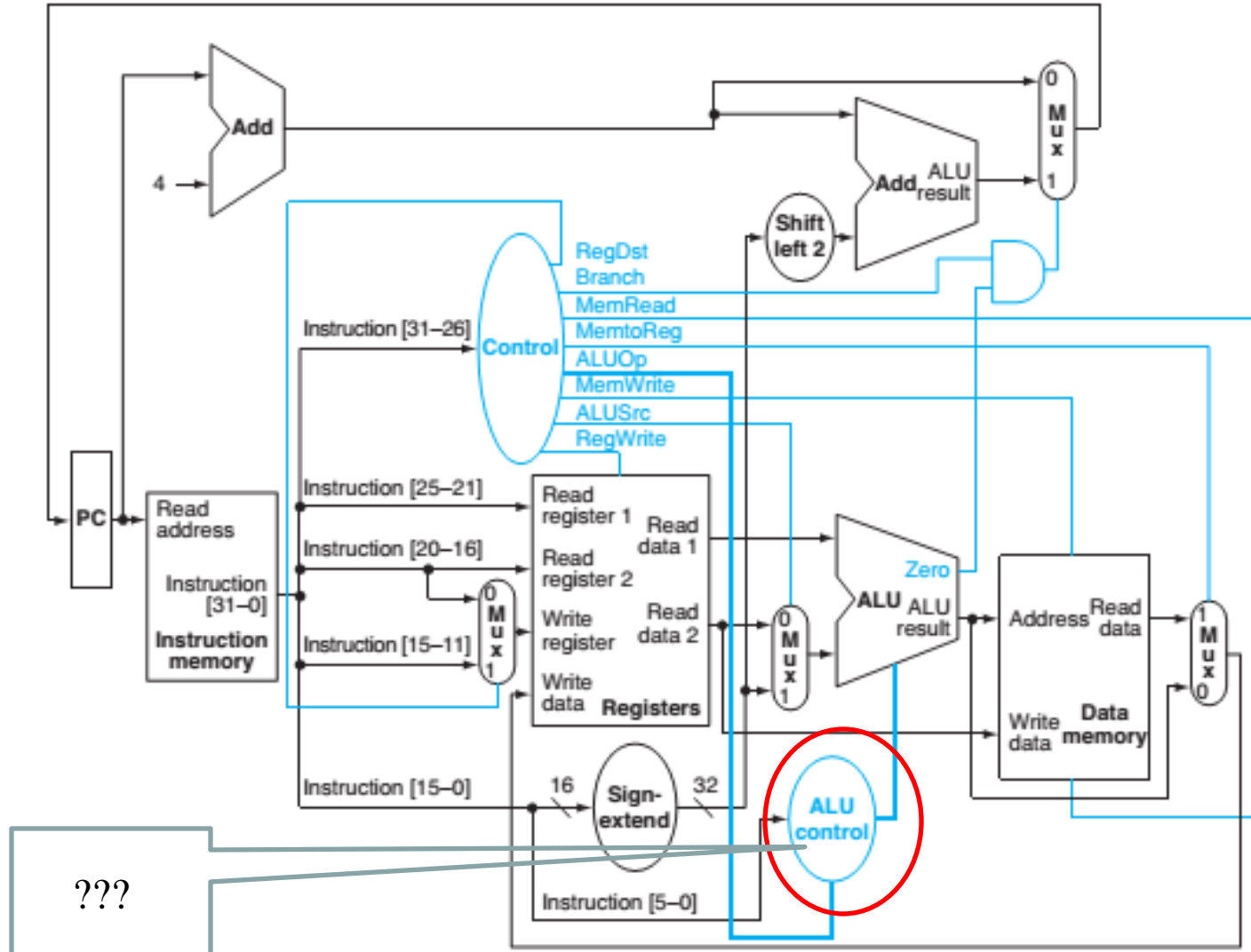

Hiện thực datapath

Bộ ALU của MIPS gồm 6 chức năng tính toán dựa trên 4 bits điều khiển đầu vào:

ALU control lines	Function
0000	AND
0001	OR
0010	add
0110	subtract
0111	set on less than
1100	NOR

Tùy thuộc vào từng nhóm lệnh mà ALU sẽ thực hiện 1 trong 5 chức năng đầu (NOR sẽ được dùng cho các phần khác)

- ❖ Với các lệnh **load word** và **store word**, ALU sử dụng chức năng ‘**add**’ để tính toán địa chỉ của bộ nhớ
- ❖ Với các lệnh thuộc **nhóm logic và số học**, ALU thực hiện 1 trong 5 chức năng (**AND**, **OR**, **subtract**, **add**, và **set on less than**), tùy thuộc vào giá trị của trường funct (6 bits) trong mã máy lệnh.
- ❖ Với lệnh **nhảy nếu bằng**, ALU thực hiện chức năng ‘**subtract**’ để xem điều kiện bằng có đúng không.

Hiện thực datapath

Như vậy, để sinh ra 4 bits điều khiển ALU, một trong số các cách hiện thực có thể là sử dụng thêm một khối điều khiển “ALU Control”

“ALU Control” nhận input là 6 bits từ trường *funct* của mã máy, đồng thời dựa vào 2 bits “ALUOp” được sinh ra từ khối “Control” để sinh ra output là 4 bits điều khiển ALU, theo quy tắc như bảng sau:

Instruction opcode	ALUOp	Instruction operation	Funct field	Desired ALU action	ALU control input
LW	00	load word	XXXXXX	add	0010
SW	00	store word	XXXXXX	add	0010
Branch equal	01	branch equal	XXXXXX	subtract	0110
R-type	10	add	100000	add	0010
R-type	10	subtract	100010	subtract	0110
R-type	10	AND	100100	AND	0000
R-type	10	OR	100101	OR	0001
R-type	10	set on less than	101010	set on less than	0111

Một gợi ý để sinh ra 4 bits điều khiển ALU dựa vào trường “opcode” và trường “funct” của mã máy.


Hiện thực datapath

Bảng sự thật: Từ quy tắc hoạt động, bảng sự thật gợi ý cho khối “ALU Control” như sau

ALUOp		Funct field						Operation
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	0010
0	1	X	X	X	X	X	X	0110
1	0	X	X	0	0	0	0	0010
1	X	X	X	0	0	1	0	0110
1	0	X	X	0	1	0	0	0000
1	0	X	X	0	1	0	1	0001
1	X	X	X	1	0	1	0	0111

Hiện thực datapath

3. Khối điều khiển chính “Control”

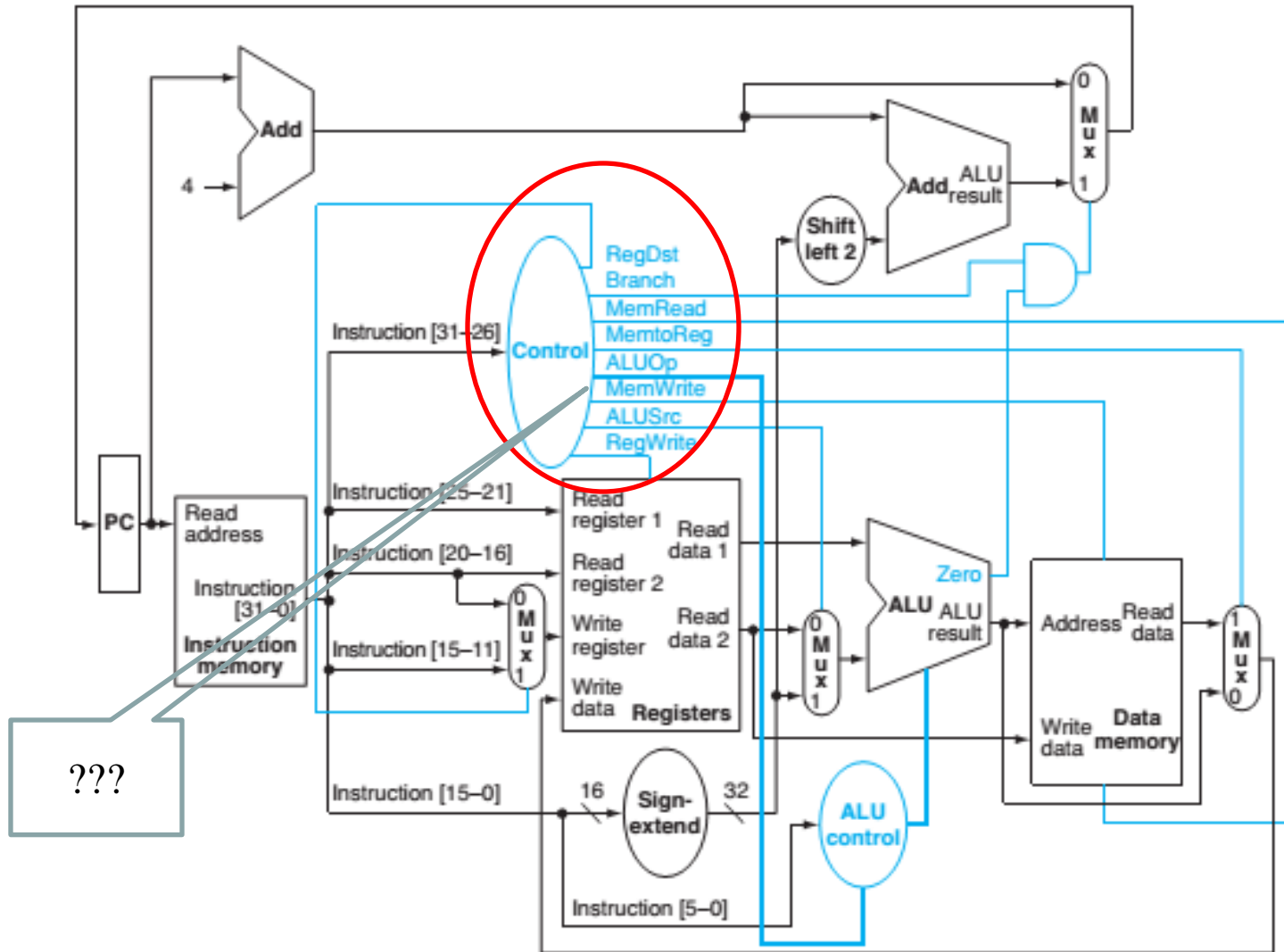

Hiện thực datapath

Tên tín hiệu điều khiển	Tác động khi ở mức thấp	Tác động khi ở mức cao
RegDst	Thanh ghi đích cho thao tác ghi sẽ từ thanh ghi <i>rt</i> (bits từ 20:16)	Thanh ghi đích cho thao tác ghi sẽ từ thanh ghi <i>rd</i> (bits từ 15:11)
RegWrite	Khối “Registers” chỉ thực hiện mỗi chức năng đọc thanh ghi	Ngoài chức năng đọc, khối “Register” sẽ thực hiện thêm chức năng ghi. Thanh ghi được ghi là thanh ghi có chỉ số được đưa vào từ ngõ “Write register” và dữ liệu dùng ghi vào thanh ghi này được lấy từ ngõ “Write data”
ALUSrc	Input thứ hai cho ALU đến từ “Read data 2” của khối “Registers”	Input thứ hai cho ALU đến từ output của khối “Sign-extend”
Branch	Cho biết lệnh nạp vào không phải “beq”. Thanh ghi PC nhận giá trị là $PC + 4$	Lệnh nạp vào là lệnh “beq”, kết hợp với điều kiện bằng thông qua cổng AND nhằm xác định xem lệnh tiếp theo có nhảy đến địa chỉ mới hay không. Nếu điều kiện bằng đúng, PC nhận giá trị mới từ kết quả của bộ cộng “Add”
MemRead	(Không)	Khối “Data register” thực hiện chức năng đọc dữ liệu. Địa chỉ dữ liệu cần đọc được đưa vào từ ngõ “Address” và nội dung đọc được xuất ra ngõ “Read data”
MemWrite	(Không)	Khối “Data register” thực hiện chức năng ghi dữ liệu. Địa chỉ dữ liệu cần ghi được đưa vào từ ngõ “Address” và nội dung ghi vào lấy từ ngõ “Write data”
MemtoReg	Giá trị đưa vào ngõ “Write data” đến từ ALU	Giá trị đưa vào ngõ “Write data” đến từ khối “Data memory”

Tác động của các tín hiệu điều khiển

Hiện thực datapath

Giá trị các tín hiệu điều khiển tương ứng với mỗi lệnh như sau:

Instruction	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg-Write	Mem-Read	Mem-Write	Branch	ALUOp1	ALUOp0
R-format	1	0	0	1	0	0	0	1	0
lw	0	1	1	1	1	0	0	0	0
sw	X	1	X	0	0	1	0	0	0
beq	X	0	X	0	0	0	1	0	1

Khối “Control” trong datapath nhận input là 6 bits từ trường “opcode” của mã máy, dựa vào đó các tín hiệu điều khiển được sinh ra tương ứng như bảng.

Bảng sự thật khối “Control”:

Input or output	Signal name	R-format	lw	sw	beq
Inputs	Op5	0	1	1	0
	Op4	0	0	0	0
	Op3	0	0	1	0
	Op2	0	0	0	1
	Op1	0	1	1	0
	Op0	0	1	1	0
Outputs	RegDst	1	0	X	X
	ALUSrc	0	1	1	0
	MemtoReg	0	1	X	X
	RegWrite	1	1	0	0
	MemRead	0	1	0	0
	MemWrite	0	0	1	0
	Branch	0	0	0	1
	ALUOp1	1	0	0	0
	ALUOp0	0	0	0	1


Bảng sự thật khối “Control”

Hiện thực datapath

- ❖ **Hiện thực bộ xử lý đơn chu kỳ** (Single-cycle implementation hay single clock cycle implementation): là cách hiện thực sao cho bộ xử lý đáp ứng thực thi mỗi câu lệnh chỉ trong 1 chu kỳ xung clock → đòi hỏi chu kỳ xung clock phải bằng thời gian của lệnh dài nhất.
- ❖ Cách hiện thực bộ xử lý như đã trình bày trên là cách hiện thực **đơn chu kỳ**:

Lệnh dài nhất là *lw*, gồm truy xuất vào “Instruction memory”, “Registers”, “ALU”, “Data memory” và quay trở lại “Registers”, trong khi các lệnh khác không đòi hỏi tất cả các công đoạn trên → chu kỳ xung clock thiết kế phải bằng thời gian thực thi lệnh *lw*.
- ❖ Mặc dù hiện thực bộ xử lý đơn chu kỳ có $CPI = 1$ nhưng hiệu suất rất kém, vì một chu kỳ xung clock quá dài, các lệnh ngắn đều phải thực thi cùng thời gian với lệnh dài nhất.
Vì vậy, **Hiện thực đơn chu kỳ hiện tại không còn được sử dụng (hoặc chỉ có thể chấp nhận cho các tập lệnh nhỏ)**

Xem lại Datapath với từng nhóm lệnh

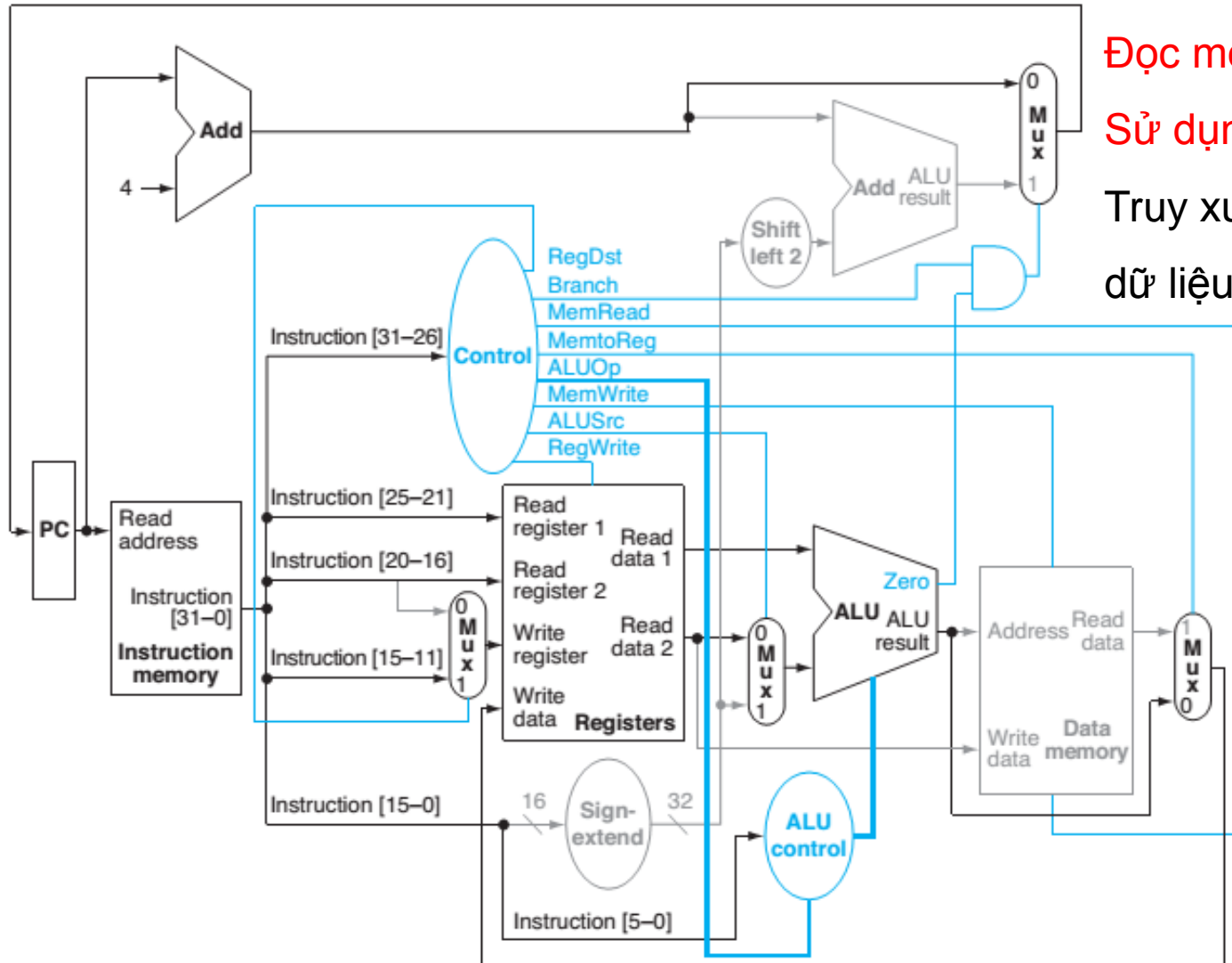


Nạp lệnh →

Đọc một/hai thanh ghi →

Sử dụng ALU →

Truy xuất bộ nhớ để đọc/ghi dữ liệu

Xem lại Datapath với từng nhóm lệnh

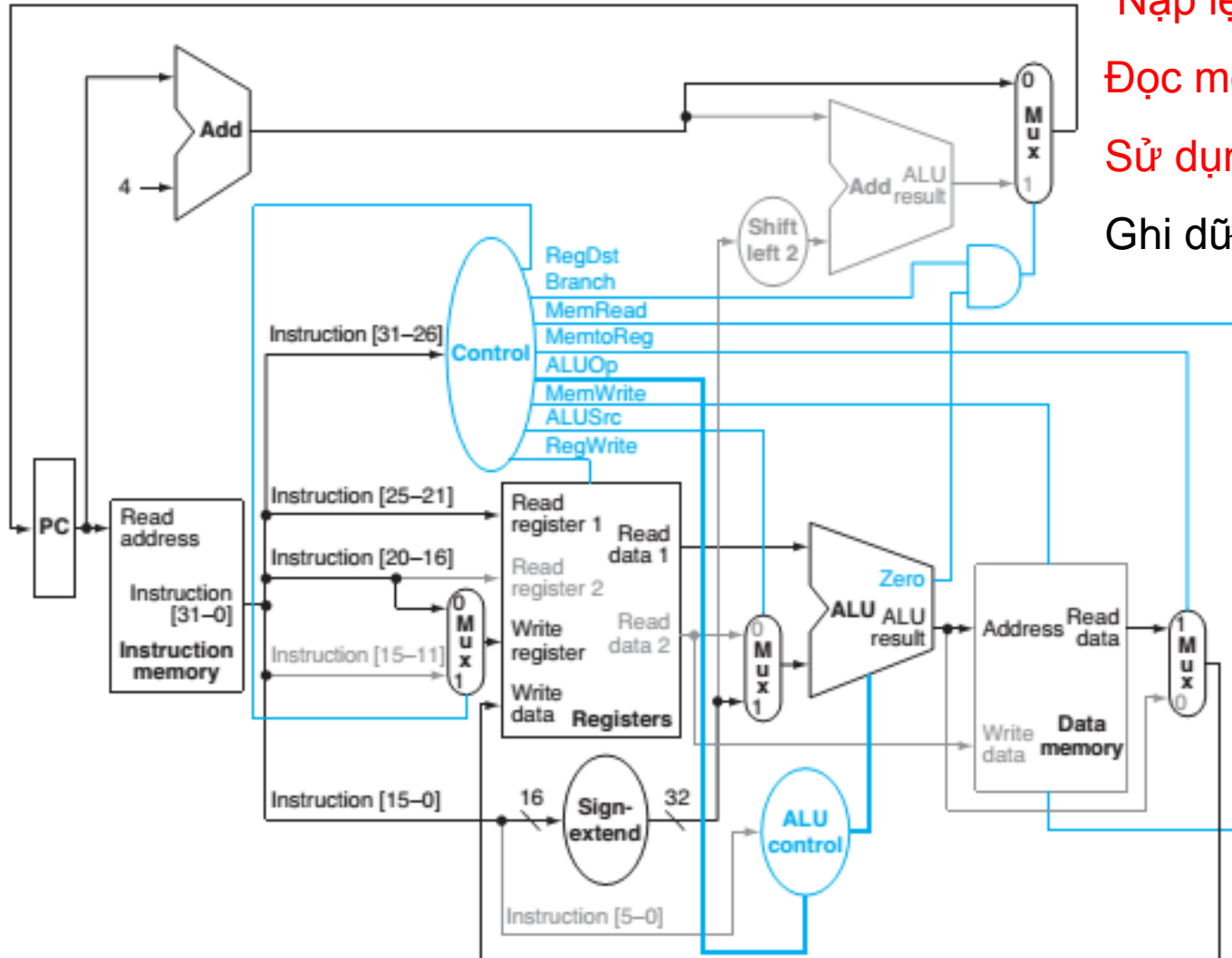

Nạp lệnh →

Đọc một/hai thanh ghi →

Sử dụng ALU →

Ghi dữ liệu vào thanh ghi

Các đường đậm nét là các đường hoạt động khi lệnh *lw* thực thi


Nạp lệnh →

Đọc một/hai thanh ghi →

Sử dụng ALU →

Chuyển đến địa chỉ lệnh tiếp theo dựa trên kết quả so sánh

Xem lại Datapath với từng nhóm lệnh

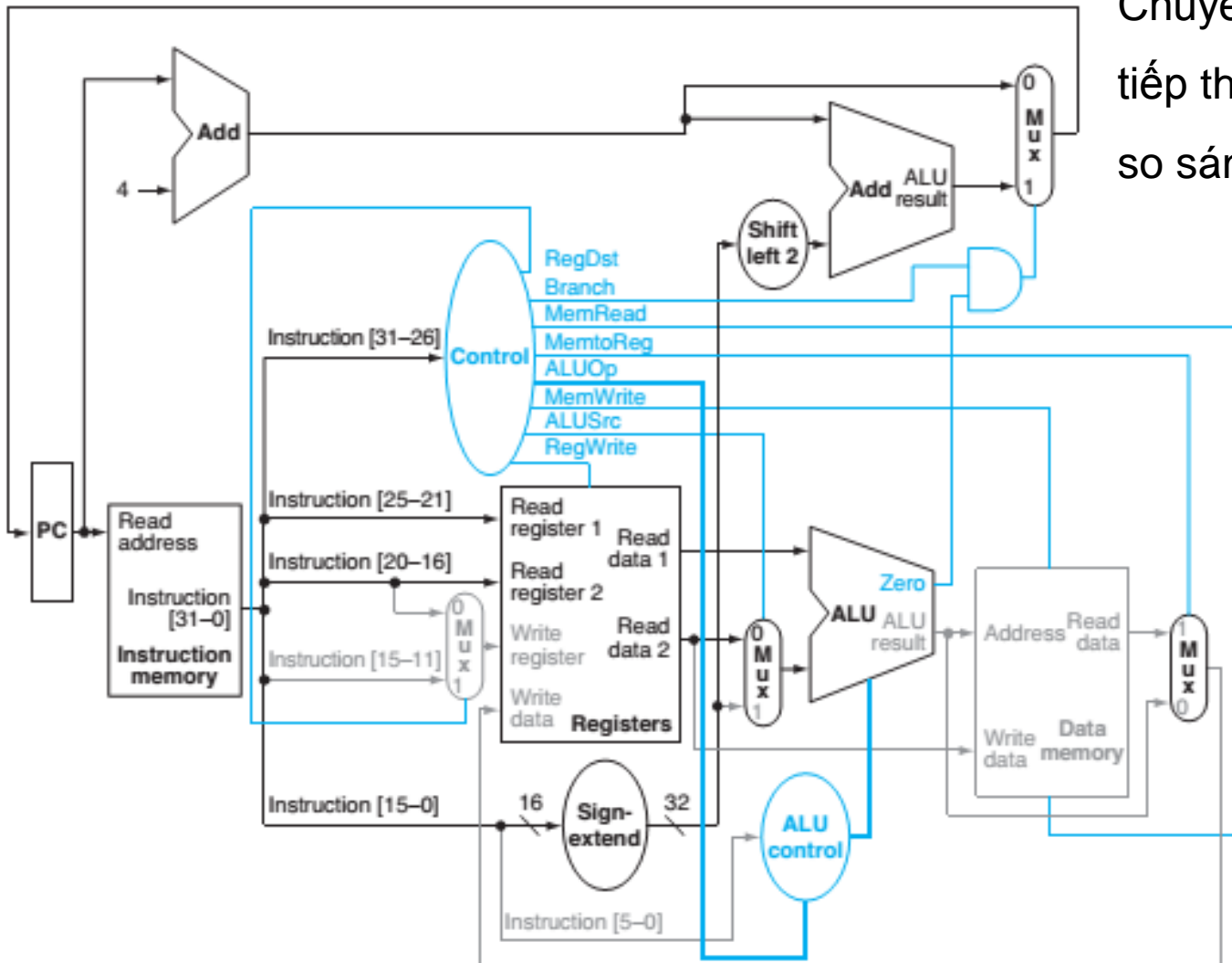

Các đường đậm nét là các đường hoạt động khi lệnh **beq** thực thi

Exercise

- ❑ Different instructions require different control signals to be asserted in the datapath. The remaining problems in this exercise refer to the following two control signals:

	Control Signal 1	Control Signal 2
a.	ALUSrc	Branch
b.	Jump	RegDst

- ❑ What is the value of these two signals for this instruction?

Exercise

- ❑ In this exercise we examine how the clock cycle time of the processor affects the design of the control unit, and vice versa. Problems in this exercise assume that the logic blocks used to implement the datapath have the following latencies:

- ❑ To avoid lengthening the critical path of the datapath shown in Figure 4.24, how much time can the control unit take to generate the MemWrite signal?
- ❑ Which control signal in Figure 4.24 has the most slack and how much time does the control unit have to generate it if it wants to avoid being on the critical path?
- ❑ Which control signal in Figure 4.24 is the most critical to generate quickly and how much time does the control unit have to generate it if it wants to avoid being on the critical path?

Exercise

- ☐ The remaining problems in this exercise assume that the time needed by the control unit to generate individual control signals is as follows

	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	ALUOp	MemWrite	ALUSrc	RegWrite
a.	500ps	500ps	450ps	200ps	450ps	200ps	500ps	100ps	500ps
b.	1100ps	1000ps	1100ps	800ps	1200ps	300ps	1300ps	400ps	1200ps

- ☐ What is the clock cycle time of the processor?
- ☐ If you can speed up the generation of control signals, but the cost of the entire processor increases by \$1 for each 5ps improvement of a single control signal, which control signals would you speed up and by how much to maximize performance? What is the cost (per processor) of this performance improvement?

Exercise

- The remaining problems in this exercise assume that the time needed by the control unit to generate individual control signals is as follows

	RegDst	Jump	Branch	MemRead	MemtoReg	ALUOp	MemWrite	ALUSrc	RegWrite
a.	500ps	500ps	450ps	200ps	450ps	200ps	500ps	100ps	500ps
b.	1100ps	1000ps	1100ps	800ps	1200ps	300ps	1300ps	400ps	1200ps

- If the processor is already too expensive, instead of paying to speed it up as we did in 4.10.5, we want to minimize its cost without further slowing it down. If you can use slower logic to implement control signals, saving \$1 of the processor cost for each 5ps you add to the latency of a single control signal, which control signals would you slow down and by how much to reduce the processor's cost without slowing it down?

Exercise

- ☐ In this exercise we examine in detail how an instruction is executed in a single-cycle datapath. Problems in this exercise refer to a clock cycle in which the processor fetches the following instruction word:

	Instruction word
a.	10101100011000100000000000010100
b.	00000000100000100000100000101010

- ☐ What are the outputs of the sign-extend and the jump “Shift left 2” unit (near the top of Figure 4.24) for this instruction word?
- ☐ What are the values of the ALU control unit’s inputs for this instruction?
- ☐ What is the new PC address after this instruction is executed? Highlight the path through which this value is determined.

CHƯƠNG 4

BỘ XỬ LÝ (THE PROCESSOR)

- Phần 1. Xây dựng đường truyền dữ liệu (Datapath)
- Phần 2. Kỹ thuật ống dẫn (Pipeline)


Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Pipeline là một kỹ thuật mà trong đó các lệnh được thực thi theo kiểu chồng lấp lên nhau.

Ví dụ minh họa hoạt động như thế nào là **không pipeline** hay **pipeline**:


- Giả sử một phòng có nhiều người, mỗi người đều cần giặt quần áo bản của mình. Quá trình giặt quần áo bao gồm 4 công đoạn:
 1. Đặt quần áo bản vào máy giặt để giặt
 2. Khi máy giặt hoàn thành, đưa quần áo ướt vào máy sấy
 3. Khi máy sấy hoàn thành, đặt quần áo khô lên bàn và ủi
 4. Khi ủi hoàn tất, xếp quần áo vào tủ
- ✓ Nếu một người hoàn tất tất cả các công đoạn giặt quần áo (xong công đoạn ủi, xếp quần áo vào tủ) thì người khác mới bắt đầu (bắt đầu đặt quần áo bản vào máy giặt), quá trình thực hiện này gọi là **không pipeline**.
- ✓ Tuy nhiên, rõ ràng rằng khi người trước hoàn thành công đoạn 1, sang công đoạn 2 thì máy giặt đã trống, lúc này người tiếp theo có thể đưa quần áo bản vào giặt. Như vậy, người tiếp theo không cần phải chờ người trước xong công đoạn thứ 4 mới có thể bắt đầu, mà ngay khi người trước đến công đoạn thứ 2 thì người tiếp theo đã có thể bắt đầu công đoạn thứ nhất và cứ tiếp tục như vậy. Quá trình thực hiện chồng lấp này gọi là **pipeline**.

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

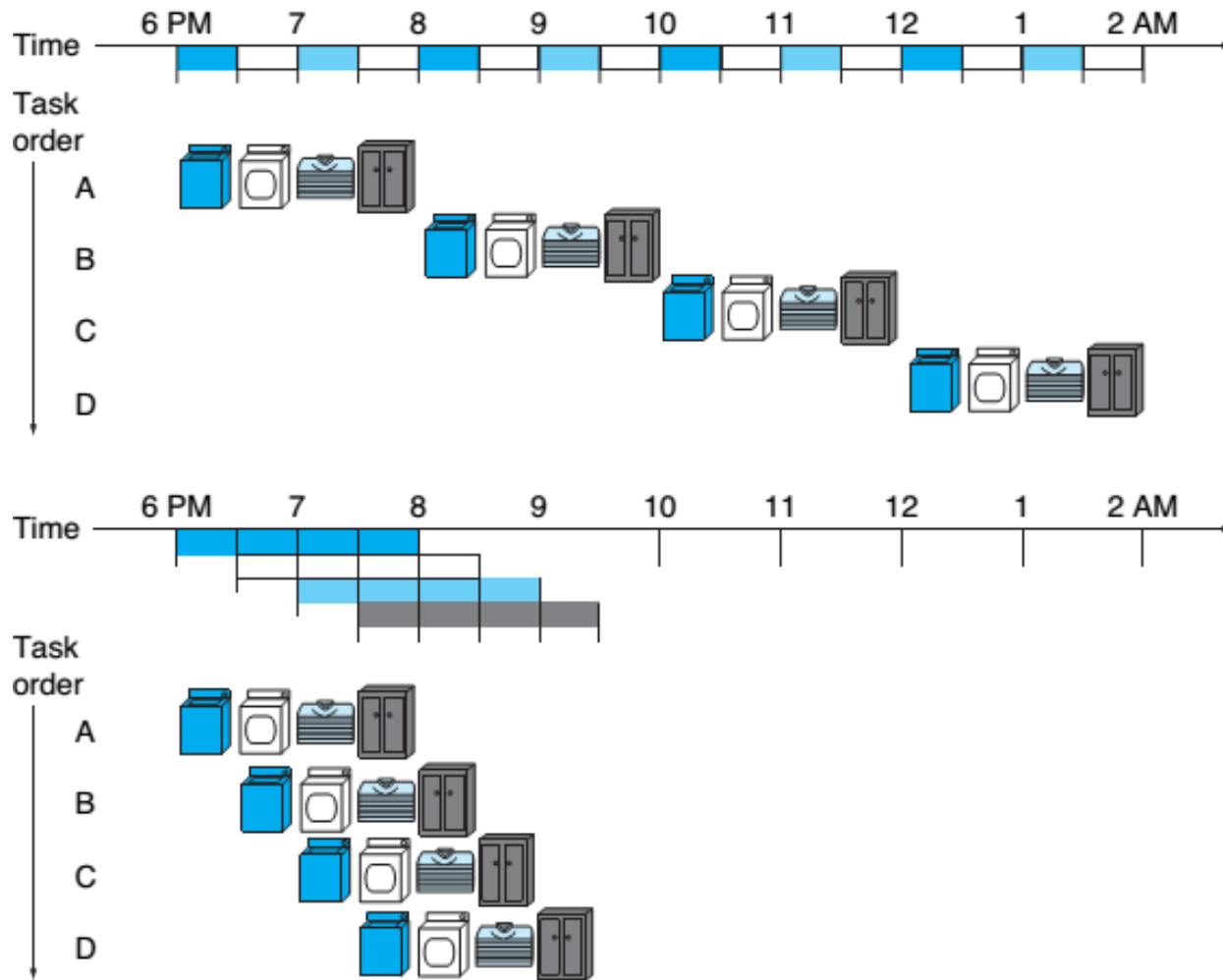

Hình ảnh 4 người A, B, C, D giặt quần áo theo kiểu tiếp cận không pipeline (hình trên) và pipeline (hình dưới)

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

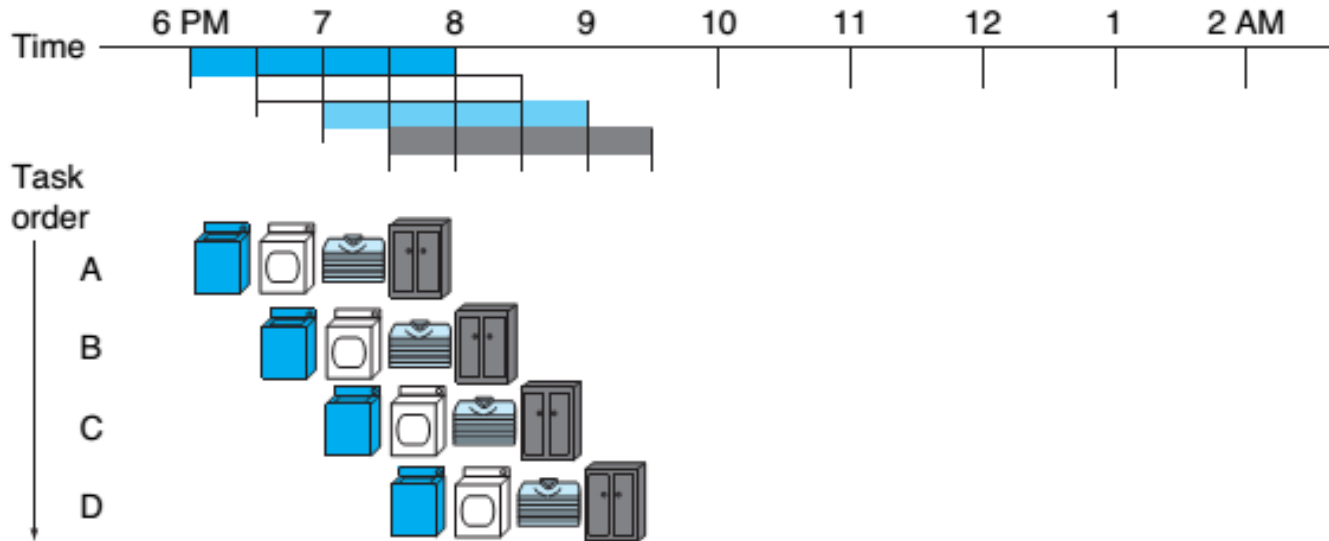

- Cách tiếp cận dùng kỹ thuật pipeline tiêu tốn ít thời gian hơn cho tất cả các công việc hoàn tất bởi vì các công việc được thực hiện song song, vì vậy số công việc hoàn thành trong một giờ sẽ nhiều hơn so với không pipeline.
- Chú ý, pipeline không làm giảm thời gian hoàn thành một công việc mà làm giảm thời gian hoàn thành tổng số công việc (như trong ví dụ trên, thời gian cho người A hoàn thành việc giặt khi áp dụng pipeline hay không pipeline đều là 2 giờ, nhưng tổng số giờ cho 4 người A, B, C và D hoàn thành dùng pipeline giảm rất nhiều so với không pipeline)


Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Tương tự việc giặt quần áo, thay vì một lệnh phải chờ lệnh trước đó hoàn thành mới được thực thi thì các lệnh trong một chương trình của bộ xử lý có thể thực thi theo kiểu pipeline.

Khi thực thi, các lệnh MIPS được chia làm 5 công đoạn:

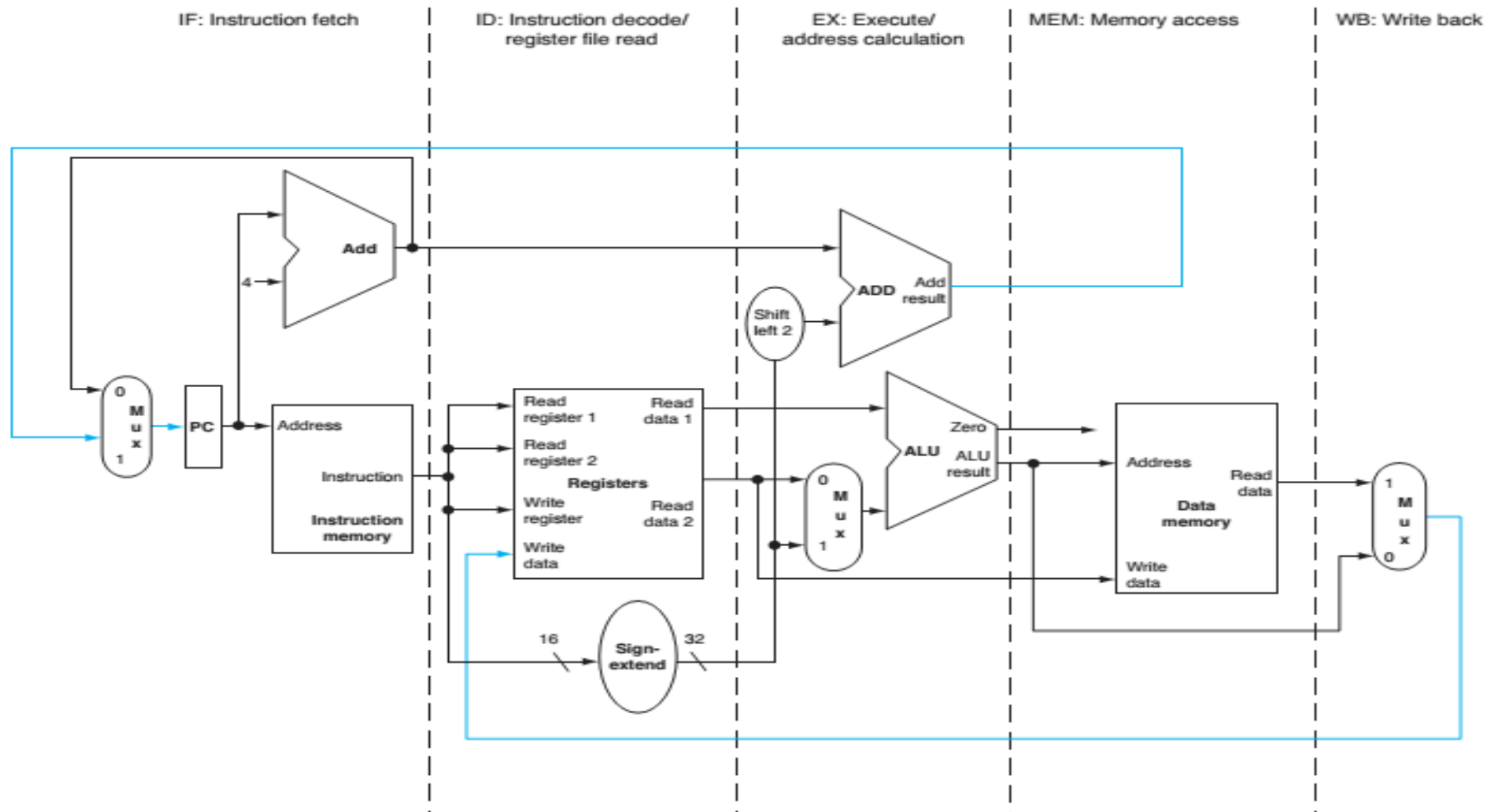1. Nạp lệnh từ bộ nhớ
2. Giải mã lệnh và đọc các thanh ghi cần thiết (MIPS cho phép đọc và giải mã đồng thời)
3. Thực thi các phép tính hoặc tính toán địa chỉ
4. Truy xuất các toán hạng trong bộ nhớ
5. Ghi kết quả cuối vào thanh ghi

Vì vậy, MIPS pipeline trong chương này xem như có 5 công đoạn (còn gọi là pipeline 5 tầng)





1. Nạp lệnh từ bộ nhớ – **IF**
2. Giải mã lệnh và đọc các thanh ghi – **ID**
3. Thực thi – **EX**
4. Truy xuất bộ nhớ – **MEM**
5. Ghi kết quả vào thanh ghi – **WB**

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

- Xét một bộ xử lý với 8 lệnh cơ bản: load word (*lw*), store word (*sw*), add (*add*), subtract (*sub*), AND (*and*), OR (*or*), set less than (*slt*), và nhảy với điều kiện bằng (*beq*).
- Giả sử thời gian hoạt động các công đoạn như sau: 200 ps cho truy xuất bộ nhớ, 200 ps cho tính toán của ALU, 100 ps cho thao tác đọc/ghi thanh ghi
- So sánh thời gian trung bình giữa các lệnh của hiện thực đơn chu kỳ và pipeline.

Instruction class	Instruction fetch	Register read	ALU operation	Data access	Register write	Total time
Load word (<i>lw</i>)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps	100 ps	800 ps
Store word (<i>sw</i>)	200 ps	100 ps	200 ps	200 ps		700 ps
R-format (<i>add</i> , <i>sub</i> , <i>AND</i> , <i>OR</i> , <i>slt</i>)	200 ps	100 ps	200 ps		100 ps	600 ps
Branch (<i>beq</i>)	200 ps	100 ps	200 ps			500 ps

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

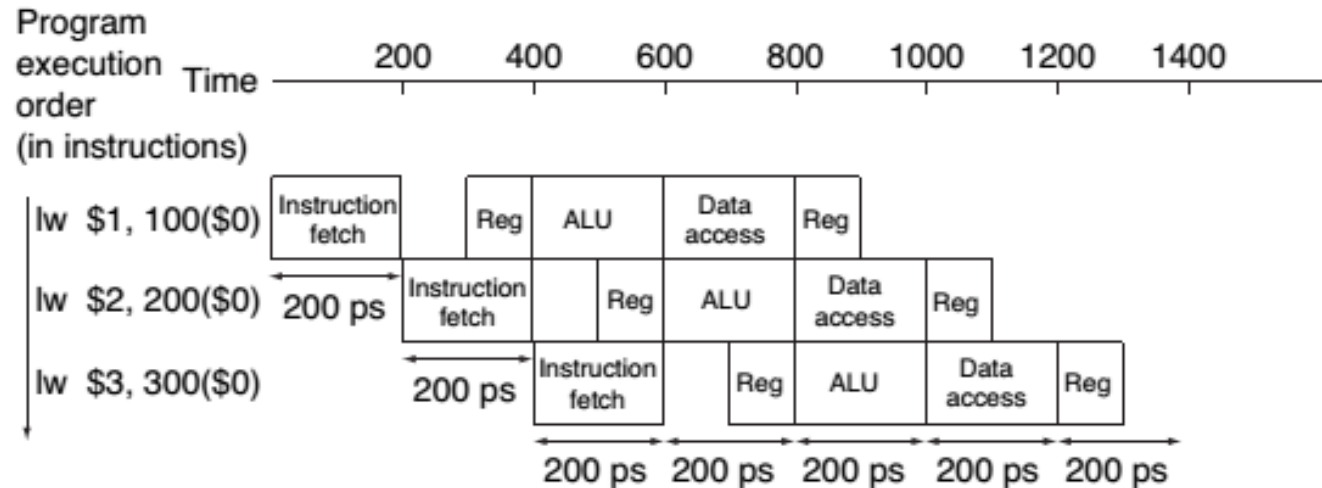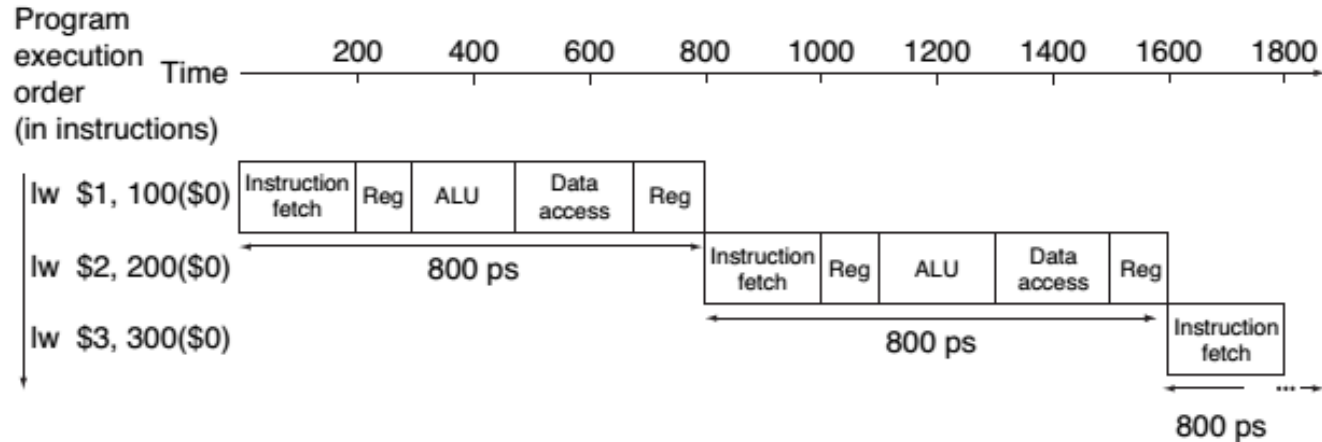

Ví dụ hình ảnh 3 lệnh lw thực hiện theo kiểu không pipeline, đơn chu kỳ (hình trên) và có pipeline (hình dưới)

→ Thời gian giữa lệnh thứ nhất và thứ tư trong không pipeline là $3 \times 800 = 2400$ ps, nhưng trong pipeline là $3 \times 200 = 600$ ps

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Sự tăng tốc của pipeline

❖ **Trong trường hợp lý tưởng:** khi mà các công đoạn pipeline hoàn toàn bằng nhau thì thời gian giữa hai lệnh liên tiếp được thực thi trong pipeline bằng:

$$\text{Thời gian giữa hai lệnh liên tiếp pipeline} = \frac{\text{thời gian giữa hai lệnh liên tiếp không pipeline}}{\text{số tầng pipeline}}$$

Như vậy, trong ví dụ trên, thời gian giữa hai lệnh liên tiếp có pipeline bằng 160 ps ($800:5 = 160$)

→ Trong trường hợp lý tưởng, pipeline sẽ tăng tốc so với không pipeline với số lần đúng bằng số tầng của pipeline.

❖ **Trong thực tế:** Các công đoạn thực tế không bằng nhau, việc áp dụng pipeline phải chọn công đoạn dài nhất để làm một chu kỳ pipeline.

Vì vậy, trong ví dụ trên, thời gian liên tiếp giữa hai lệnh pipeline là 200 ps. Và áp dụng pipeline tăng tốc gấp 4 lần so với không pipeline.

$$\begin{aligned} \text{Speed-up} &\approx \text{Thời gian giữa hai lệnh liên tiếp không pipeline} : \text{Thời gian giữa hai lệnh liên tiếp pipeline} \\ &\approx 800 : 200 = 4 < 5 \text{ (number pipeline stages)} \end{aligned}$$

→ Trong thực tế, pipeline sẽ tăng tốc so với không pipeline với số lần nhỏ hơn số tầng của pipeline.


Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Lưu ý, pipeline tăng tốc so với không pipeline:

- ❖ Kỹ thuật pipeline không giúp giảm thời gian thực thi của từng lệnh riêng lẻ mà giúp giảm tổng thời gian thực thi của đoạn lệnh/chương trình chứa nhiều lệnh (từ đó giúp thời gian trung bình của mỗi lệnh giảm)
- ❖ Việc giúp giảm thời gian thực thi cho nhiều lệnh vô cùng quan trọng, vì các chương trình chạy trong thực tế thông thường lên đến hàng tỉ lệnh.

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

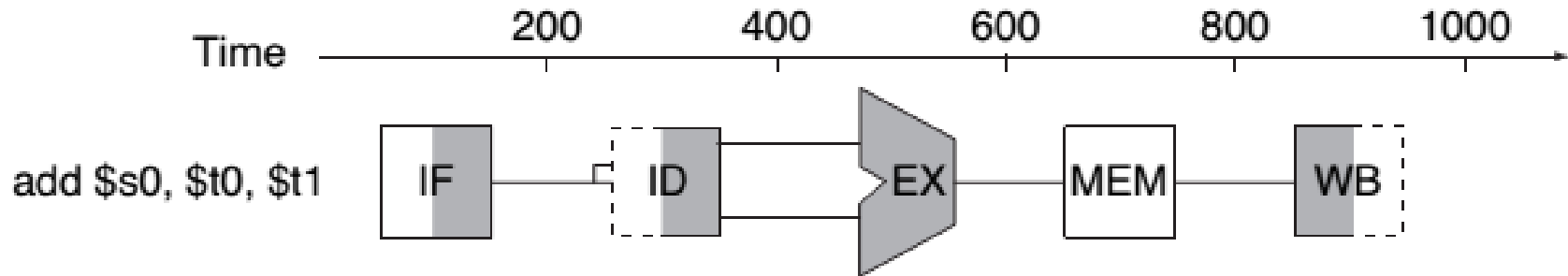Quy ước trình bày 5 công đoạn thực thi một lệnh của pipeline:



Lưu ý cách vẽ hình các công đoạn pipeline như sau:


- ✓ Khối tô đen hoàn toàn hoặc để trắng hoàn toàn: Trong mỗi công đoạn pipeline, nếu lệnh thực thi không làm gì trong công đoạn này sẽ được tô trắng, ngược lại sẽ được tô đen.

Ví dụ lệnh “add” có EX đen và MEM trắng tức lệnh này có tính toán trong công đoạn EX và không truy xuất bộ nhớ dữ liệu trong công đoạn MEM.

- ✓ Các công đoạn liên qua đến bộ nhớ và thanh ghi có thể tô nửa trái hoặc nửa phải đen: Nếu nửa phải tô đen, tức công đoạn đó đang thực hiện thao tác đọc; ngược lại nếu nửa trái tô đen, công đoạn đó đang thực hiện thao tác ghi.

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Hình ảnh datapath có hỗ trợ pipeline

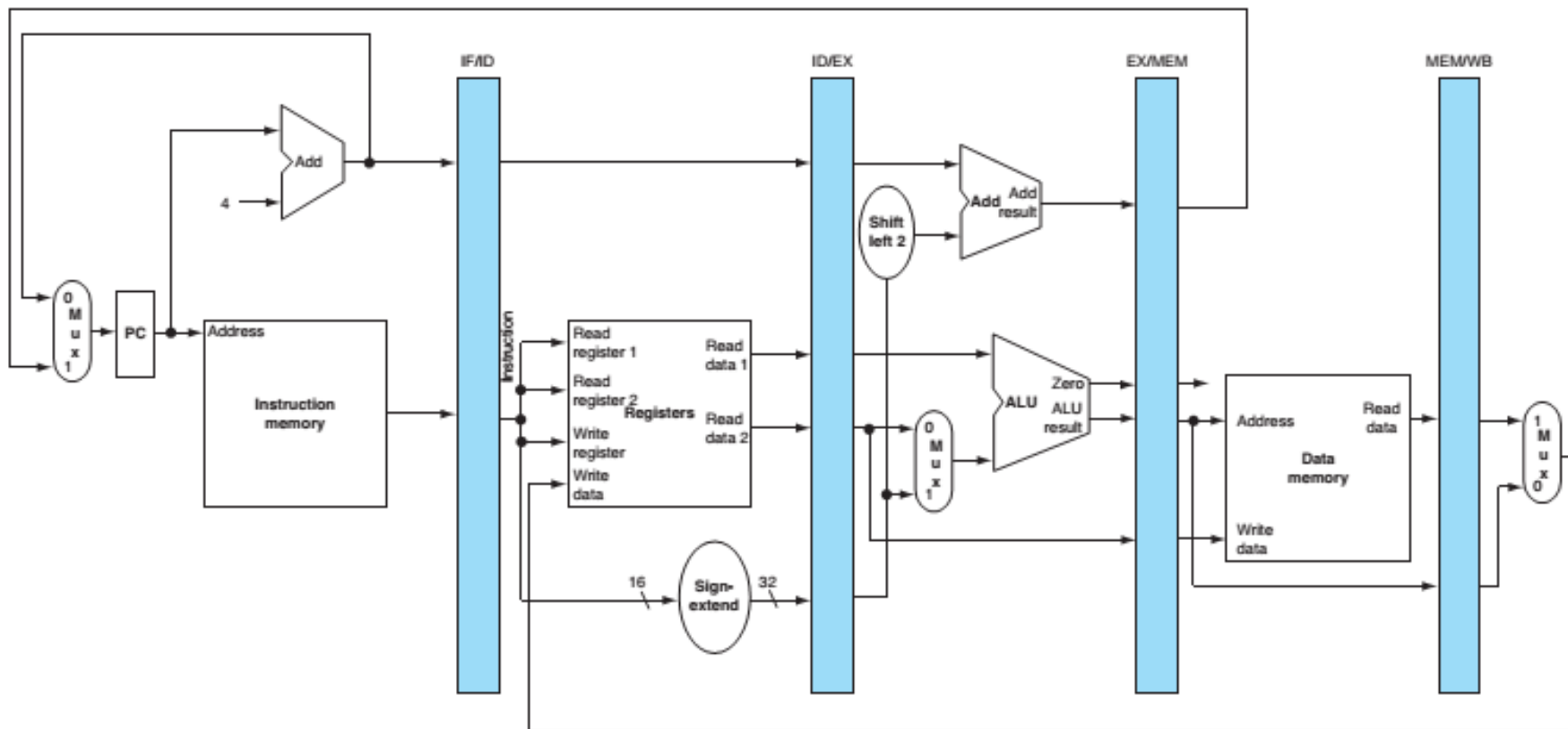

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)


Các xung đột có thể xảy ra khi áp dụng kỹ thuật pipeline (Pipeline Hazards):

Xung đột là trạng thái mà lệnh tiếp theo không thể thực thi trong chu kỳ pipeline ngay sau đó (hoặc thực thi nhưng sẽ cho ra kết quả sai), thường do một trong ba nguyên nhân sau:

- ❖ **Xung đột cấu trúc (Structural hazard):** là khi một lệnh dự kiến không thể thực thi trong đúng chu kỳ pipeline của nó do phần cứng cần không thể hỗ trợ. Nói cách khác, xung đột cấu trúc xảy ra khi có hai lệnh cùng truy xuất vào một tài nguyên phần cứng nào đó cùng một lúc.
- ❖ **Xung đột dữ liệu (Data hazard):** là khi một lệnh dự kiến không thể thực thi trong đúng chu kỳ pipeline của nó do dữ liệu mà lệnh này cần vẫn chưa sẵn sàng.
- ❖ **Xung đột điều khiển (Control/Branch hazard):** là khi một lệnh dự kiến không thể thực thi trong đúng chu kỳ pipeline của nó do lệnh nạp vào không phải là lệnh được cần. Xung đột này xảy ra trong trường hợp luồng thực thi chứa các lệnh nhảy.

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Xung đột cấu trúc

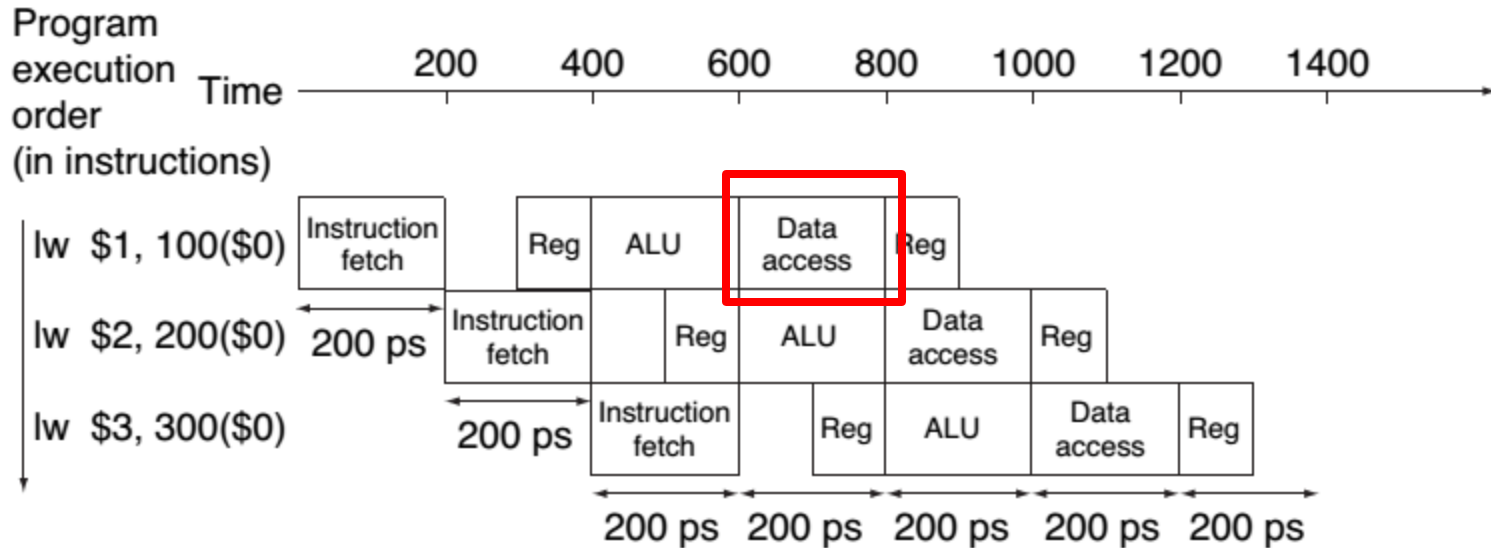

Ví dụ về xung đột cấu trúc:

Giả sử rằng chúng ta có một bộ nhớ đơn duy nhất thay vì hai bộ nhớ lệnh và dữ liệu rời rạc nhau. Nếu pipeline trong ví dụ ở hình trên có thêm lệnh thứ tư thì trong chu kỳ pipeline từ 600 tới 800 khi lệnh thứ nhất thực hiện truy xuất bộ nhớ lấy dữ liệu thì lệnh thứ tư sẽ thực hiện truy xuất bộ nhớ lấy lệnh. Do không có bộ nhớ lệnh và dữ liệu riêng lẻ, trong trường hợp này sẽ có xung đột cấu trúc xảy ra.


Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Xung đột dữ liệu

Ví dụ cho đoạn lệnh sau: *add \$s0, \$t0, \$t1*
sub \$t2, \$s0, \$t3

Trong ví dụ trên, nếu áp dụng pipeline bình thường thì công đoạn ID của lệnh *sub* sẽ thực hiện cùng lúc với công đoạn EX của lệnh *add*. Trong công đoạn ID, lệnh *sub* sẽ cần đọc giá trị của thanh ghi *\$s0*, trong khi đó giá trị mới của thanh ghi *\$s0* phải tới công đoạn WB của lệnh *add* mới sẵn sàng. Vì vậy, nếu thực hiện pipeline thông thường, trường hợp này sẽ xảy ra xung đột dữ liệu

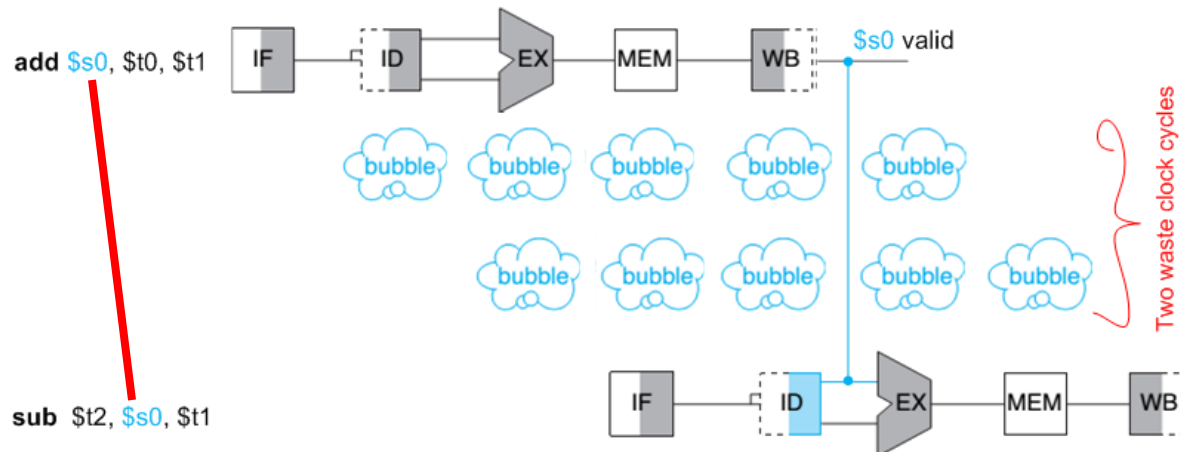Một cách giải quyết có thể trong trường hợp này là chờ thêm hai chu kỳ xung xung clock thì lệnh *add* mới được nạp vào




Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Xung đột dữ liệu

- ❖ Thay vì chờ một số chu kỳ đến khi dữ liệu cần sẵn sàng, một kỹ thuật có thể được áp dụng để rút ngắn số chu kỳ rồi, gọi là **kỹ thuật nhìn trước (forwarding hay bypassing)**.

Như trong ví dụ trước, thay vì chờ sau hai chu kỳ rồi mới nạp lệnh *add* vào, ngay khi ALU hoàn thành tính toán tổng cho lệnh *add* thì tổng này cũng được cung cấp ngay cho công đoạn EX của lệnh *sub* (thông qua một bộ đệm dữ liệu gắn thêm bên trong) để ALU tính toán kết quả cho *sub* nhanh.

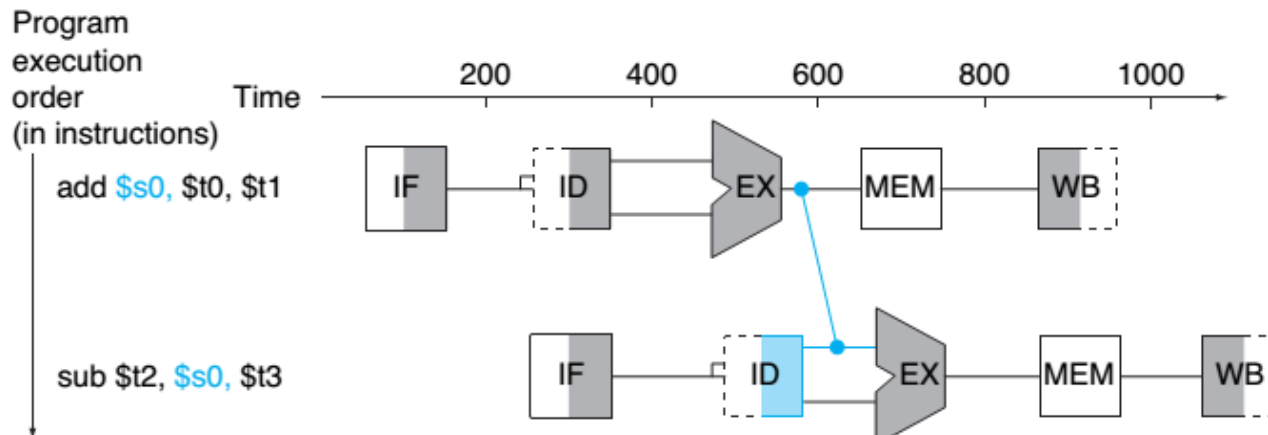- ❖ Kỹ thuật nhìn trước: một phương pháp giải quyết xung đột dữ liệu bằng đưa thêm vào các bộ đệm phụ bên trong, các dữ liệu cần có thể được truy xuất từ bộ đệm này hơn là chờ đợi đến khi nó sẵn sàng trong bộ nhớ hay trong thanh ghi.



Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Xung đột dữ liệu


- ❖ Lưu ý, với lệnh *lw* và các lệnh có chức năng tương tự, thông thường kết quả của nó không phải khi hoàn tất công đoạn EX mà là khi hoàn tất công đoạn MEM.

Xét ví dụ sau: *lw \$s0, 20(\$t1)*

sub \$t2, \$s0, \$t3

Với lệnh *lw*, dữ liệu mong muốn sẽ chỉ sẵn sàng sau 4 chu kỳ pipeline (tức sau khi công đoạn MEM hoàn tất). Vì vậy, giả sử dữ liệu đầu ra của công đoạn MEM của lệnh *lw* được truyền tới đầu vào công đoạn EX của lệnh *sub* theo sau, thì lệnh *sub* vẫn phải chờ sau một chu kỳ rồi mới được nạp vào.

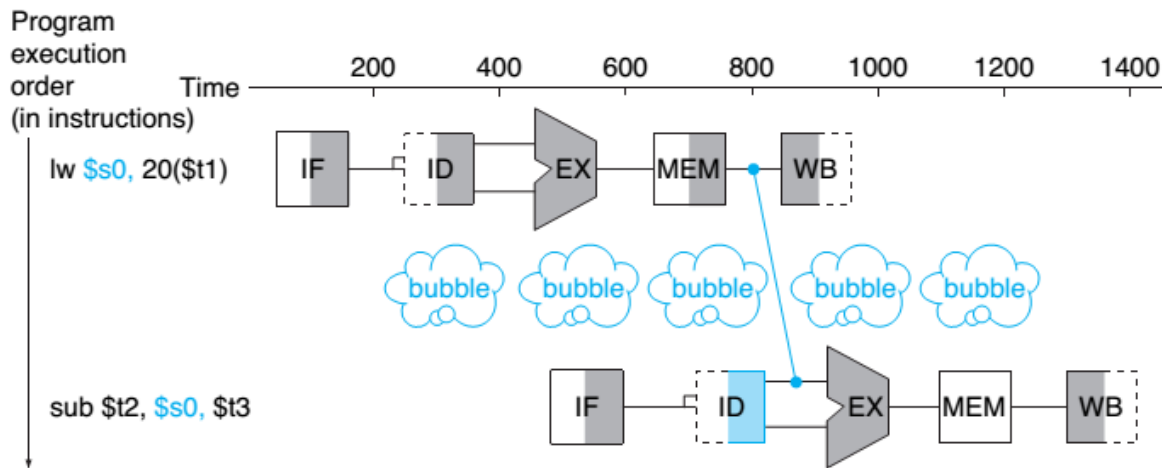- ❖ Kỹ thuật forwarding có thể hỗ trợ giải quyết xung đột dữ liệu hiệu quả, tuy nhiên nó không thể ngăn chặn tất cả các trường hợp chu kỳ rỗi




Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)


Xung đột dữ liệu

Tóm lại, với kỹ thuật forwarding có:

- ✓ **ALU-ALU forwarding** hay **EX-EX forwarding** (hình 1)
- ✓ **MEM-ALU forwarding** hay **MEM-EX forwarding** (hình 2)

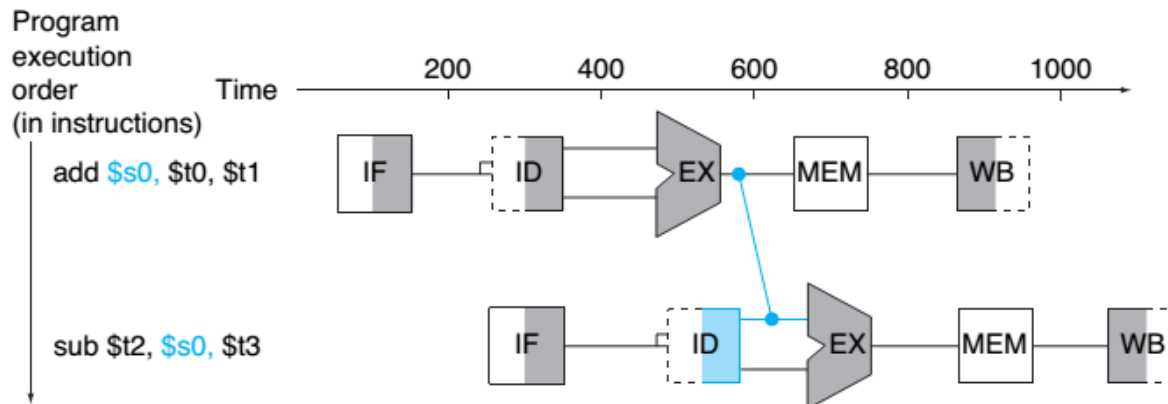

Hình 1.

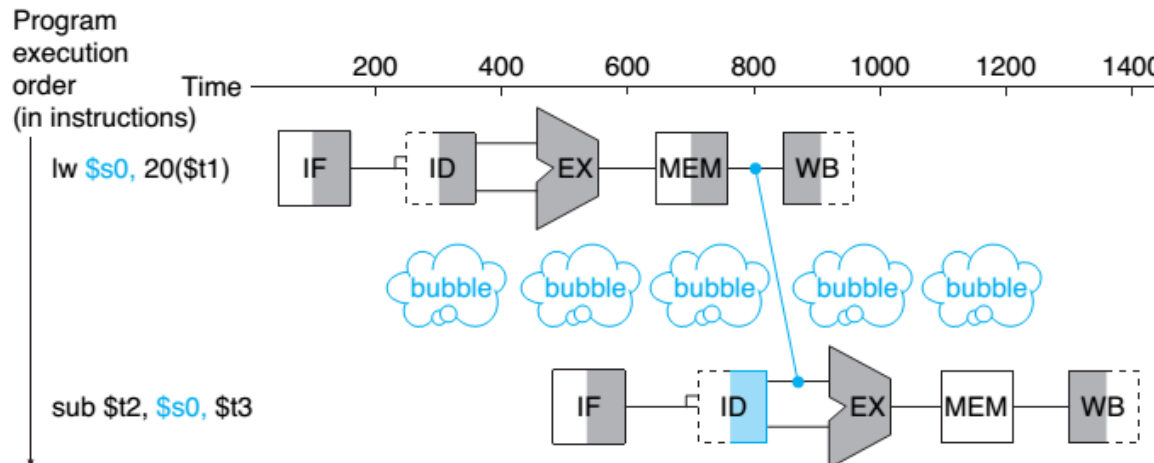

Hình 2.

Kỹ thuật ống dẫn (pipeline)

Xung đột điều khiển

- ❖ Một số lệnh nhảy có điều kiện và không điều kiện trong MIPS (branches, jump) tạo ra xung đột điều khiển này

Ví dụ xét đoạn chương trình sau:

```
add $4, $5, $6  
beq $1, $2, label  
lw $3, 300($s0)
```

Nếu áp dụng pipeline thông thường, tại chu kỳ thứ ba của pipeline, khi *beq* đang thực thi công đoạn ID thì lệnh *lw* sẽ được nạp vào. Nhưng nếu điều kiện bằng của lệnh *beq* xảy ra thì lệnh thực hiện tiếp sau đó không phải là *lw* mà là lệnh được gán nhãn '*label*', lúc này xảy ra xung đột điều khiển.

- ❖ Các giải pháp giải quyết xung đột điều khiển (tham khảo thêm mục 4.8, sách tham khảo chính)

Example

- we examine how pipelining affects the clock cycle time of the processor. Problems in this exercise assume that individual stages of the datapath have the following latencies:

	IF	ID	EX	MEM	WB
a.	250ps	350ps	150ps	300ps	200ps
b.	200ps	170ps	220ps	210ps	150ps

- What is the clock cycle time in a pipelined and non-pipelined processor?
- What is the total latency of an LW instruction in a pipelined and non-pipelined processor?
- How many time does it take processor to execute 3 statement? (pipeline – not pipeline), if hazard, not?

OR R1,R2,R3

OR R2,R1,R4

OR R1,R1,R2

□ Hazards?

SW R16, -100(R6)

LW R4, 8(R16)

ADD R5, R4, R4

SUB R1, R3, R2

□ Hazards?

OR R1, R2, R3

OR R2, R1, R4

OR R1, R1, R2